
 


Wiederholung der 7. Vorlesung

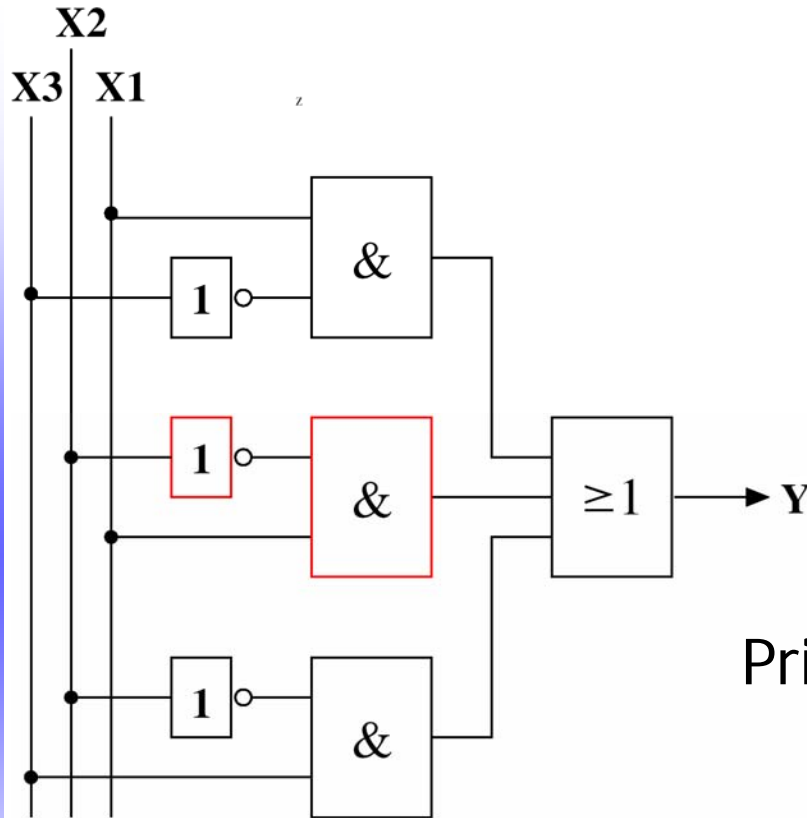

12.1 Logik-Hazards – Beispiel Lösung



Übergang von 101 zu 001

Y		X1			
		0	1	1	1
X2	0	1	0	0	
	0	1	0	0	
		X3			

PI 1 (green oval around cell X2=0, X1=1)
 PI 2 (blue oval around cells X2=1, X1=1 and X2=1, X1=0)
 PI 3 (red oval around cells X2=1, X1=1 and X2=1, X1=0)

Primimplikant 2 wird (trotz Redundanz) schaltungstechnisch realisiert.

Logik-Hazards werden auch als **kombinatorische Hazards** bezeichnet.

ad RG 2.2 Aiken Code


Dezimal	D	C	B	A
0	0	0	0	0
1	0	0	0	1
2	0	0	1	0
3	0	0	1	1
4	0	1	0	0
	0	1	0	1
	0	1	1	0
	0	1	1	1
	1	0	0	0
	1	0	0	1
	1	0	1	0
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	0	1
8	1	1	1	0
9	1	1	1	1

Aiken-Code (0 - 4)

Pseudo-tetraden

Aiken-Code (5 - 9)

Ende der Wiederholung

 

12.1 Vermeidung von Logik-Hazards

- Erzeugung Minimalform.
- Wenn bei dem Übergang einer Komponente der aktive Primimplikant gewechselt wird, kann ein redundanter Primimplikant hinzugefügt werden, so dass der Übergang eliminiert wird.
- Einsatz von getakteten Schaltungen.

12.2 Funktions-Hazards

- werden auch als **Race** (**Wettlauf**) bezeichnet.
- können auftreten, wenn sich mehr als ein Eingang gleichzeitig ändert (Mehrkomponenten-Übergang)
- Das Ergebnis hängt von dem Ausgang des Wettlaufs ab.
- Dies kann zu Fehlfunktionen im System führen.


12.2 Vermeidung von Funktions-Hazards

- Überführung von Mehrkomponenten-Übergängen in mehrere Einkomponentenübergänge (Änderung einer einzelnen Eingangsvariablen)
- Einsatz von getakteten Schaltungen

12.2 Zusammenfassung – Fazit: Hazards


- Bei komplexen asynchronen Schaltungen ist die Wahrscheinlichkeit für Hazards hoch.
 - Analyse von asynchronen Schaltungen bezüglich Hazards ist aufwändig.
- ➔
- In der Praxis dominiert vor diesem Hintergrund der Entwurf von synchronen Schaltungen

10.1 weitere Kippschaltungen: Monoflop

 


- wechselt auf Taktimpuls seinen Logikzustand
- **kippt** nach Verweildauer wieder **zurück** in Ausgangszustand
- **Verweildauer** wird meist durch externe Beschaltung mit R und C eingestellt.
- 2 Arten des Verhaltens


nachtriggerbar
(z.B. Treppenhauslicht)

 



nicht nachtriggerbar

 

10.1 Schmitt-Trigger

 


  - Eingang I, Ausgang Q
- schaltet bei **Überschreiten** der Eingangsspannung U_e den Ausgang auf High, d.h. 1
- schaltet bei Unterschreiten der Eingangsspannung U_a den Ausgang auf Low, d.h. 0
- = **Hysterese**
- analoge Signale → digitale Pegel



 7.3 TTL Tri-State Ausgangsschaltung

Ein Tri-State Ausgang kann neben den logischen Pegeln H und L auch noch den Zustand X=„Hochohmig“ annehmen.



- EN = High
 $Y = \neg I$
 Schaltung arbeitet als Inverter
 - I=Low, AND1=H
 T1 offen $\rightarrow Y = H$
 - I=High, AND2=H
 T2 offen $\rightarrow Y = L$
- EN = Low
 beide Tr. sperren
 $\rightarrow Y = \text{hochohmig}$

Wichtige Anwendungsfälle von **Tri-State-Schaltungen** sind, wenn mehrere Gatterausgänge zusammengeschaltet sind und wahlweise eines dieser Gatter den logischen Zustand bestimmen sollen. \rightarrow **Bussysteme**

13. Realisierung digitaler Lösungen

Eine Schaltung soll in gewisser Stückzahl realisiert werden.

Dann gibt es aus technischer und kommerzieller Sicht mehrere Ansätze:

- Full Custom IC
- ASIC (**A**pplication **S**pecific **I**ntegrated **C**ircuit)
- Bausteine mit programmierbarer Logik

13. Full Custom IC

- individuelle Entwicklung eines digitalen Systems
- lange Entwicklungszeiten
- sehr große Stückzahlen
- individuelle Fertigung
- geringer Stückpreis

13. Application Specific IC (ASIC)

- Chip entsteht auf Basis existierender Funktionsblöcke
- Weniger aufwändig als Neudesign des Chip
- Hersteller stellt umfangreiche Bibliotheken für Funktionen zur Verfügung
- verkürzte Entwicklungszeiten
- Schaltung wird mit einer Hardware-Beschreibungssprache beschrieben
- Hersteller realisiert Schaltung auf der Basis eines adäquaten ASIC
- große Stückzahlen
- günstiger Stückpreis

13. Programmierbare Bausteine

- Hersteller bieten programmierbare Logik-Bausteine an
- Lösung wird vom Anwender entwickelt
- hohe Flexibilität
- kleine Stückzahlen
- hoher Stückpreis

13. Programmierbare Bausteine

- PLD (Programmable Logic Device)
- programmierbare Logikelemente (seit Mitte der 70er)
- PLD stellen eine logische Grundstruktur zur Verfügung, die vom Entwickler nach Bedarf konfiguriert (programmiert) werden kann.
- Für hoch integrierte PLD stehen Beschreibungssprachen zur Verfügung.


13. Verfahren zur Programmierung

- PROM (Programmable Read Only Memory)-Prinzip: Durchbrennen einer Sicherung (Fuse) oder Entfernen einer Isolierung (Antifuse), Programmierung ist irreversibel
- EPROM (Erasable PROM)-Prinzip: Programmierung kann durch Bestrahlung mit UV-Licht wieder gelöscht werden
- EEPROM (Electrical Erasable PROM)-Prinzip: Programmierung kann durch elektrische Impulse wieder gelöscht werden

13.1 PAL (Programmable Array Logic)

- Realisierung logischer Gleichungen in disjunktiver Form.
- Alle Eingangsgrößen werden in negierter und nicht-negierter Form zur Verfügung gestellt.
- Programmierbares UND-Feld das mit den Eingangsgrößen verbunden ist.
- Fest verdrahtetes ODER-Feld.


13.1 Prinzip PAL

 

Frei programmierbare
UND-GATTER

Fest verschaltete
ODER-Gatter

13.1 Beispiel PAL

 

$$Y1 = (\bar{X}2 \wedge X3) \vee (X1 \wedge X2 \vee \bar{X}3) \vee \bar{X}1$$

$$\begin{aligned}
 Y2 = & (X1 \wedge X2 \wedge X3) \vee \\
 & (\bar{X}1 \wedge \bar{X}2 \wedge \bar{X}3) \vee \\
 & (\bar{X}1 \wedge X2)
 \end{aligned}$$


13. Typisierung

- PAL (Programmable Array Logic):
Programmierbare UND-Matrix, feste Oder-Matrix, von einem Hersteller auch als GAL (Generic Array Logic) bezeichnet
- PLE (Programmable Logic Element):
Programmierbare Oder-Matrix, feste Und-Matrix
- PLA (Programmable Logic Array):
Programmierbare UND-Matrix und programmierbare ODER-Matrix

13.2 PLA (Programmable Logic Array)

- Mit dem frei programmierbaren AND- und OR-Array können Funktionen in disjunktiver Normalform realisiert werden.
- Durch die programmierbaren Ausgangsinverter ist aufgrund des Shannonschen Gesetzes auch die Realisierung der konjunktiven Form möglich.

13.2 PLA (Programmable Logic Array) (2)

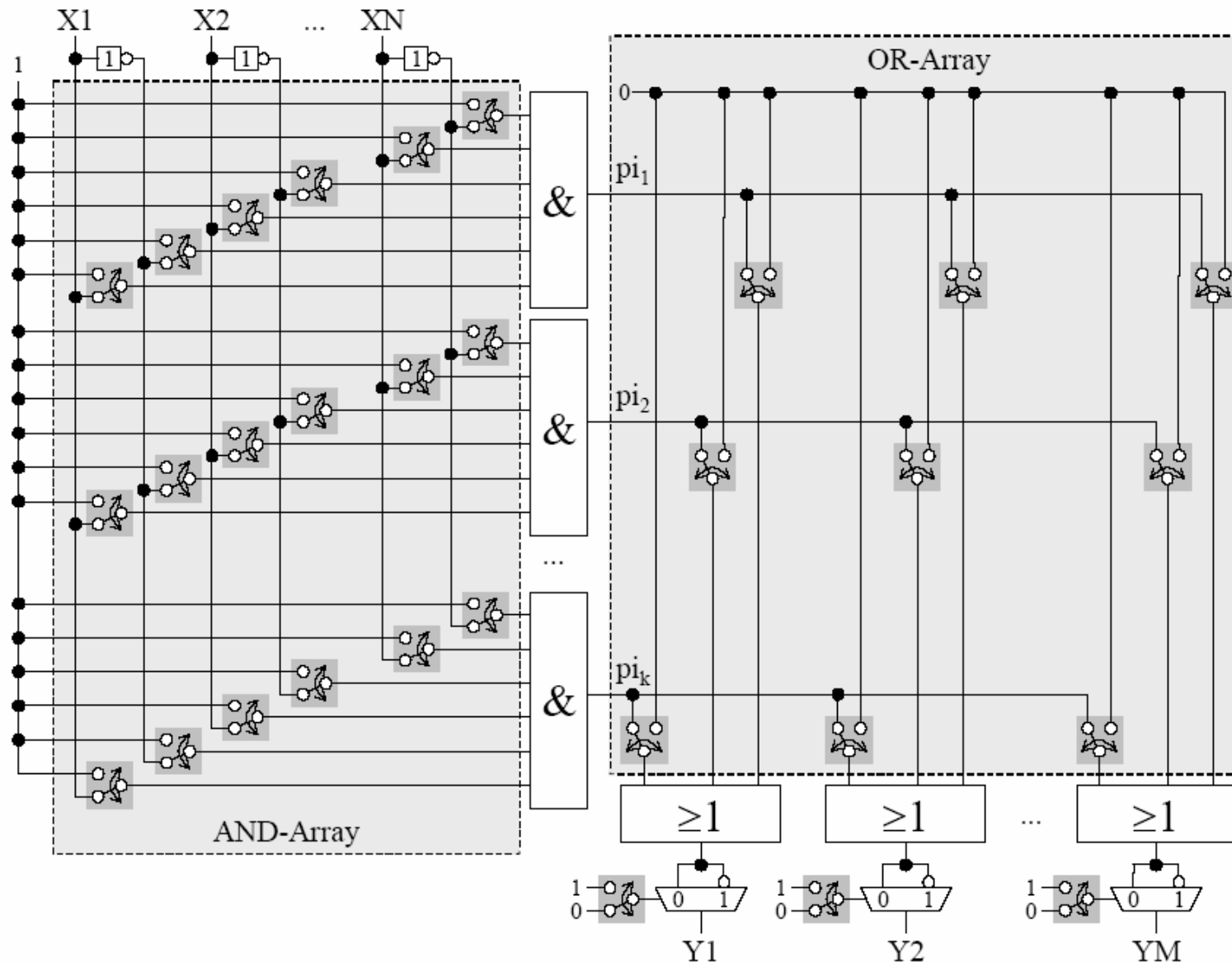


13.2 PLA (Programmable Logic Array) (4)

- Die Verwendung von **PLA**-Bausteinen ist jedoch eher selten.
- Die gebräuchlichen **PAL**- und Speicher-Bausteine schränken die Möglichkeiten der Programmierung auf ein sinnvolles Maß ein, so dass deren Verwendung gut handhabbar ist.


13.1 Erweiterung von PAL

- Einfache PAL Elemente haben mindestens 8 Ein- und Ausgänge
- Moderne PAL Bausteine verfügen über komplexe, programmierbare Makrozellen
- die Ausgänge verfügen über Register
- die Ausgänge können zurück gekoppelt werden

13.1 PAL, erweiterte Struktur

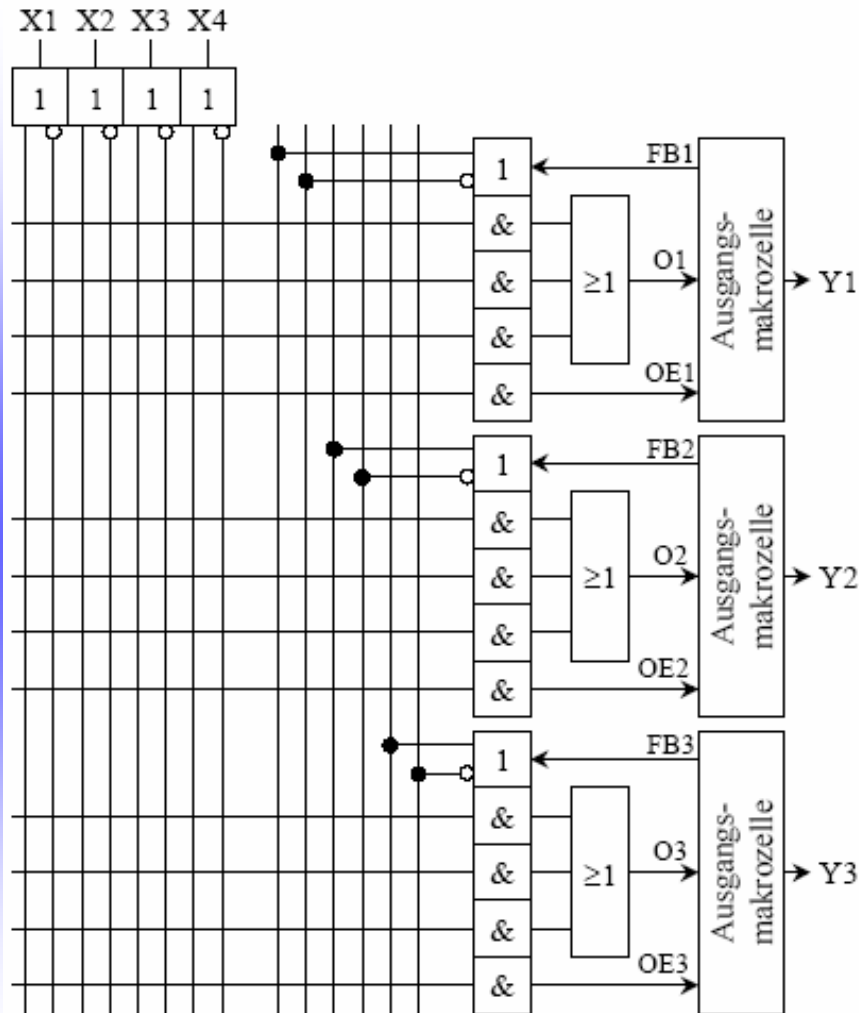


Ausgangsmakrozellem

 

13.3 CPLD (Complex Programmable Logic Device)

- komplexe PLDs mit einer Block-Struktur
- jeder Block entspricht einem einfachen PAL
- die Blöcke werden über eine programmierbare Schaltmatrix miteinander verbunden
- ein einzelner Block enthält typischerweise ca. 50 Eingänge und 10-20 Ausgänge
- jeder Ausgang kann aus 10-15 Produkttermen gebildet werden


13.3 CPLD (2)

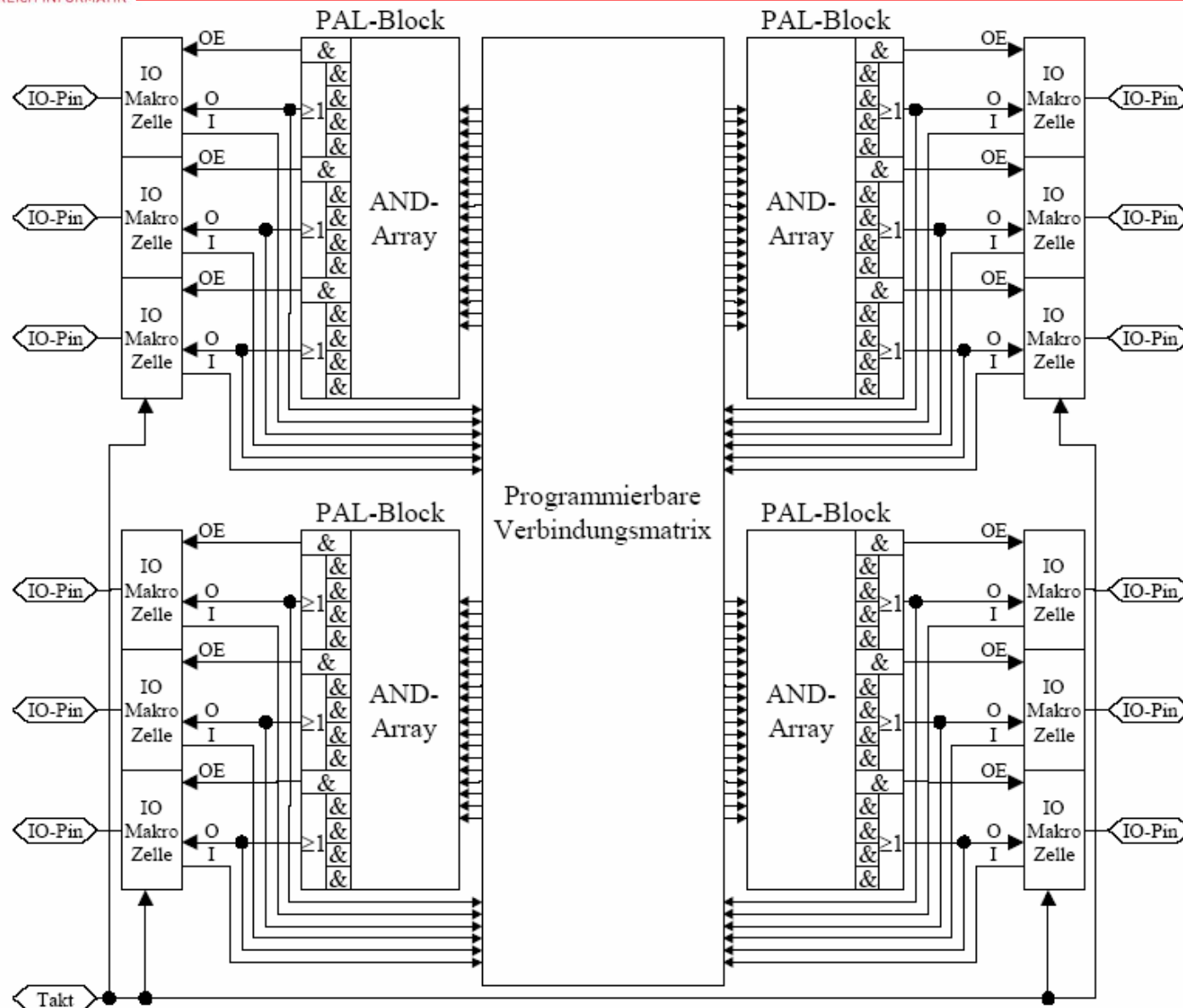

15 FPGA (Field Programmable Gate Array)

- frei programmierbarer Logikschaltkreis
- aus einzelnen Logikblöcken (CLBs Configurable Logic Blocks) aufgebaut
- in den einzelnen Blöcken werden einfache Operationen und auch Flip-Flop-Logik zur Verfügung gestellt
- teilweise werden FPGAs ausschließlich über Look-Up Tabellen (LUT) realisiert
- hohe Komplexität
- Selbstkonfigurierende Systeme werden möglich

15 FPGA (2)

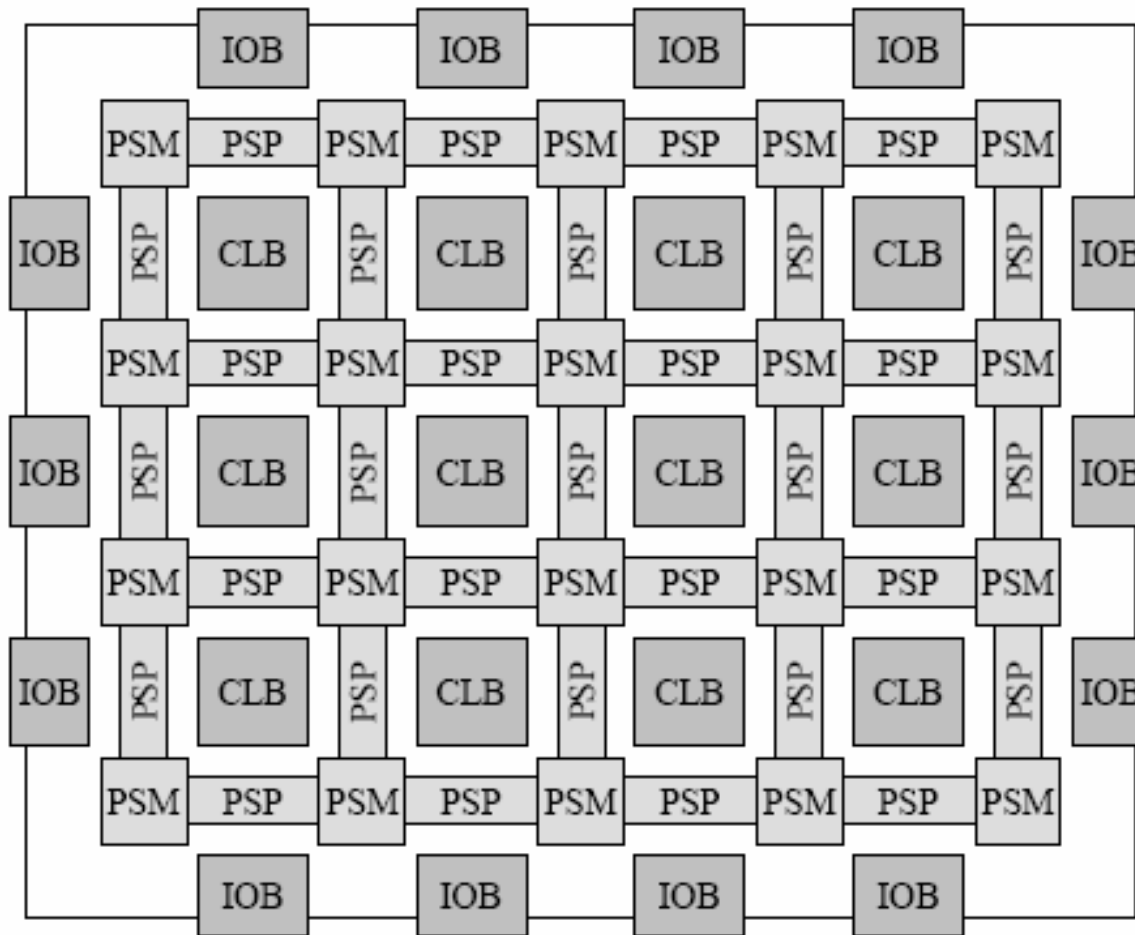

CLB: Configurable Logic Block

PSP:
Programmable Switching Points

PSM:
Programmable Switching Matrix

IOB: I/O Block