

# **FH D Digitaltechnik 1**

## **Prof. Dr. J.Wietzke**

Email [j.wietzke@fbi.fh-darmstadt.de](mailto:j.wietzke@fbi.fh-darmstadt.de)  
Tel +49 (6151) 16-8472  
Fax +49 (6151) 16-8935  
Post Haardtring 100, 64295  
Darmstadt

Sprechstunde Mi. 16.00-17.30 Uhr, 14/208

1	Einleitung .....	4
1.1	Vorwort .....	4
1.2	Nachrichten und Information .....	4
1.3	Bits und Bitfolgen .....	4
1.4	Präfixfreie Codes .....	6
1.5	Darstellung von Information .....	7
1.6	Darstellung von Text .....	7
1.7	Darstellung von Wahrheitswerten .....	7
1.8	Graphiken und Bilder .....	7
1.9	Darstellung ganzer Zahlen .....	8
2	Boolesche Algebra .....	9
2.1	Boolesche Algebra .....	9
2.2	Boolesche Menge .....	9
2.3	Die Booleschen Postulate .....	10
2.3.1	Postulate (Annahmen) .....	10
2.3.2	Null und Eins Gesetze .....	10
2.3.3	Doppelte Negierung .....	12
2.3.4	Idempotenzgesetze (Identitätsgesetz) .....	12
2.3.5	Komplementgesetze .....	12
2.3.6	Kommutativgesetze (Vertauschungsgesetze) .....	13
2.3.7	Assoziativgesetze (Zusammenfassungsgesetz) .....	13
2.3.8	Distributivgesetze .....	13
2.3.9	Kürzungsregeln, Absorptionsgesetze .....	14
2.4	De Morgansche Gesetze .....	15
2.5	Dualitätsprinzip, Shannonsches Gesetz .....	15
3	Boolesche Funktionen .....	16
3.1.1	Funktionen mit einem Eingang und Ausgang .....	16
3.1.2	Funktionen mit zwei Eingängen und einem Ausgang .....	16
3.1.3	Boolesche Funktionen mehrerer Variabler .....	18
4	Vollständige Systeme aus UND, ODER, NICHT .....	19
5	Vollständige Systeme mit NAND- und mit NOR-Operator .....	19
5.1.1	Mehrstufige Schaltungen .....	20
5.1.2	Normalformen .....	21
5.1.3	Minterm (Vollkonjunktion) .....	21
5.1.4	Maxterm (Volldisjunktion): .....	22
5.1.5	Disjunktive Normalform (DNF) .....	22
5.1.6	Konjunktive Normalform .....	23
5.1.7	Minimierungsverfahren .....	24
5.1.7.1	Boolesche Algebra: .....	24
5.1.7.2	Algorithmische Verfahren: .....	25
5.1.7.3	Grafische Verfahren: .....	25
5.1.8	KV-Diagramm .....	25
5.1.8.1	KV-Diagramm für 4 Eingangsvariable .....	27
5.1.8.2	Teilweise definierte Funktionen .....	28
5.1.8.3	Implikanten .....	28
5.1.8.4	Definitionen Implikant: .....	28
5.1.8.5	Primimplikant: .....	28
5.1.8.6	Kern-Primimplikant (essentieller PI): .....	28
5.1.8.7	Nicht-essentielle PI: .....	29
5.1.8.8	Redundante PI: .....	29

5.1.8.9	Lokalisierung von Implikanten im KV-Diagramm.....	30
5.1.9	Minimierungsverfahren von Quine und Mc Cluskey.....	35
5.1.10	Binäre Entscheidungsdiagramme.....	40
5.1.10.1	OBDD.....	40
6	Dioden als logisches Element.....	44
7	Technologien integrierter Schaltkreise.....	47
7.1.1	TTL-Technik.....	48
7.1.2	Open Collector Ausgangsschaltungen.....	49
7.1.3	Tri-State Ausgangsschaltung.....	49
7.1.4	C-MOS-Technologie.....	50
7.1.4.1	Dynamisches Verhalten.....	52
7.1.4.2	Latch-up.....	52
7.1.4.3	Empfindlichkeiten gegen statische Elektrizität.....	53
7.1.5	BICMOS-Technologie.....	53
7.1.6	ECL-Technik.....	53
8	Kombinatorische Grundschaltungen, Schaltnetze.....	56
8.1	Multiplexer und Demultiplexer.....	56
8.1.1	Ein 2:1 Multiplexer.....	56
8.1.2	Ein 8:1 Multiplexer.....	56
8.1.3	DIN-Symbol.....	57
8.2	Realisierung boolescher Funktionen mit Multiplexern.....	58
8.2.1	Realisierung von Funktionen mit N Eingängen durch $2^N$ :1 Muxer.....	58
8.2.2	Funktionsweise eines Demultiplexers.....	61
8.2.3	Ein 1:4 Demultiplexer.....	61
8.2.4	DIN-Symbol.....	62
8.2.5	Realisierung boolescher Funktionen mit Demultiplexern.....	62
8.3	Code-Umsetzer.....	63
8.3.1	Prioritäts-Encoder.....	63
8.3.2	Beispiel: 1-aus-10-Dekoder.....	65
8.3.3	Beispiel: BCD zu 7-Segment-Dekoder.....	66
8.4	Rechenwerke.....	68
8.4.1	Beispiel: Addition.....	68
8.4.2	Beispiel: Halbaddierer.....	69
8.4.3	Beispiel: Volladdierer.....	69
8.4.4	Vergleich mit Halbaddierer:.....	72
8.4.5	Beispiel: Quadrierer für 2-stellige Dualzahl.....	74
8.4.6	Beispiel: Komparator.....	74
8.5	Logische Operationswerke.....	75
8.5.1	Bitweise logische Verknüpfungen.....	75
8.5.2	Schiebeoperationen.....	76

# 1 Einleitung

## 1.1 Vorwort

**Das Skript wurde aus mehreren Vorlagen und eigenen Texten zusammengestellt, auch zur möglichen Vereinheitlichung der Vorlesungen, die über mehrere Züge von verschiedenen Dozenten vorgetragen werden.**

**Das Skript ist nicht zur Weitergabe bestimmt sondern dient nur zur eigenen Vorbereitung der Vortragenden. Teil 1 endet vor oder mit der Einführung der Flip-Flops, je nach Fortschritt der Vorlesung, dann beginnt Teil 2 mit Fokus auf Schaltwerken, Speichern und Zustandsautomaten. Da die Vorlesung Rechnerorganisation thematisch recht voll ist, wird die Datensicherung mit Mitteln der Kodierung hier vor der Bearbeitung der Massenspeicher besprochen.**

## 1.2 Nachrichten und Information

Man unterscheidet zwischen den Begriffen "Nachricht" und Information. Eine Nachricht ist eine Zeichenfolge, die nach bestimmten (syntaktischen) Regeln gebildet wurde, während Information die Bedeutung (Semantik) der Nachricht für deren Empfänger bezeichnet. Da Information ein subjektiver Begriff ist und kaum formalisiert werden kann, wollen wir ihn hier nicht genauer definieren. Beispiel: Nachricht: Glockenschlag der Kirchturmuhre - Information: Tageszeit. Nachrichten werden mit Zeichen eines Alphabets gebildet. Dadurch entstehen Worte, dies sind Zeichenketten endlicher Länge. Aus Worten lassen sich Sätze bilden.

## 1.3 Bits und Bitfolgen

Die Maßeinheit der Information ist ein Bit; d.h. 1 Bit ist die kleinste mögliche Informationsmenge. Dies ist die Informationsmenge einer Nachricht, die in einer Antwort auf eine Frage, die genau zwei Antworten zuläßt und die Bedeutung der Nachricht bestimmt, enthalten ist, also in Antworten wie:

- ja oder nein,
- . wahr oder falsch,
- . schwarz oder weiß,
- . hell oder dunkel,
- . groß oder klein,
- . stark oder schwach,
- . links oder rechts.

Zu einer solchen Frage läßt sich immer eine sogenannte Codierung der Antwort festlegen. Da es nur zwei mögliche Antworten gibt, reichen dazu zwei Zeichen aus. Man benutzt meist die Zeichen 0 und 1, manchmal auch, um Mißverständnisse auszuschließen, L (low) und H (high), und nennt sie Bits. Die Codierung ist nötig, weil die Information technisch dargestellt werden muß. Man benutzt dabei etwa elektrische Ladungen:

0 = ungeladen, 1 = geladen  
oder elektrische Spannungen

0 entspricht einer Spannung kleiner 2 Volt,  
1 entspricht einer Spannung größer 2 Volt  
oder Magnetisierungen

0 = nicht magnetisiert, 1 = magnetisiert.

Auf die genaue technische Realisierung kommt es uns hier aber nicht an.

Zur Darstellung von Information werden also Nachrichten (Zeichenfolgen) verwendet. Ist die Information einer Nachricht durch eine Frage bestimmt, die mehr als zwei Antworten zuläßt, so enthält die Beantwortung der Frage mehr als 1 Bit an Information.

Die Frage etwa, aus welcher Himmelsrichtung, Nord, Süd, Ost oder West, der Wind weht, läßt vier mögliche Antworten zu. Der Informationsgehalt der Antwort auf diese Frage ist aber nur 2 Bit, denn man kann die ursprüngliche Frage in zwei elementare Fragen verwandeln, die jeweils nur zwei Antworten zulassen:


1. Weht der Wind aus einer der Richtungen Nord oder Ost (ja/nein)?
2. Weht der Wind aus einer der Richtungen Ost oder West (ja/nein)?

Eine mögliche Antwort, etwa ja auf die erste Frage und nein auf die zweite Frage, läßt sich durch die beiden Bits

1 0

repräsentieren (man sagt dazu auch, die Antwort wird als Bitfolge 10 codiert). Die Bitfolge 10 besagt also diesmal, daß der Wind aus Norden weht. Ähnlich repräsentieren die Bitfolgen 0 0 « Süd 0 1 « West 1 0 « Nord 1 1 « Ost.

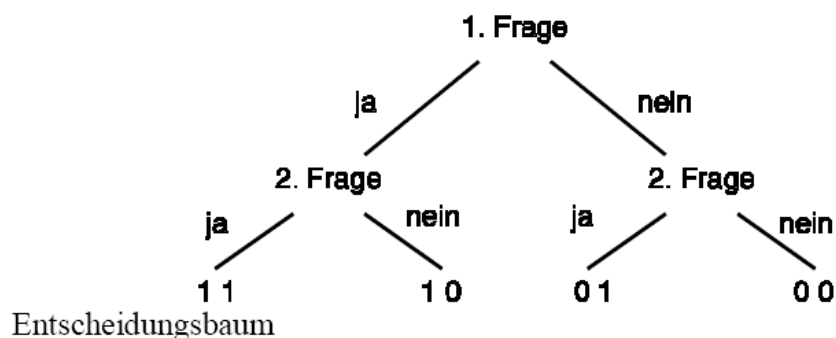Offensichtlich gibt es genau vier mögliche Folgen mit 2 Bits. Mit 2 Bits können wir also Fragen beantworten, die vier mögliche Antworten zulassen.



Obenstehend ist dafür der sogenannte Entscheidungsbaum angegeben. Man erhält die vorgesehene Codierung, wenn man von der 'Wurzel' des Baums zu den 'Blättern' fortschreitet und für 'ja (links)' eine 1, für nein (rechts) eine '0' wählt.

Ein Baum ist eine in der Informatik oft wiederkehrende wichtige Datenstruktur und kann wie folgt definiert werden. Ein Baum besteht aus Knoten und Kanten; Kanten verbinden immer zwei Knoten. Die Knoten eines Baums lassen sich in Ebenen einordnen. Die Anzahl der Ebenen nennt man Tiefe des Baums. Die erste Ebene enthält nur einen Knoten, die Wurzel; die Knoten aller anderen Ebenen sind jeweils mit genau einem Knoten der nächst niedrigeren Ebene über eine Kante verbunden. Die Knoten der letzten Ebene nennt man Blätter. In einem Binärbaum sind die Knoten mit höchstens drei anderen Knoten verbunden - bis auf die Wurzel; sie ist höchstens mit zwei Knoten verbunden. Bäume sind spezielle (gerichtete) Graphen.

Lassen wir auf die Frage 'Woher weht der Wind?' auch noch die Zwischenrichtungen Südost, Nordwest, Nordost und Südwest zu, so gibt es vier weitere mögliche Antworten, also insgesamt acht. Mit einem zusätzlichen Bit, also mit insgesamt 3 Bits, können wir alle acht

möglichen Antworten codieren.

Die möglichen Folgen aus 3 Bits sind:

0 0 0, 0 0 1, 0 1 0, 0 1 1, 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0, 1 1 1

und die möglichen Antworten auf die Frage nach der Windrichtung sind:

Süd, West, Nord, Ost, Südost, Nordwest, Nordost, Südwest.

Jede beliebige ein-eindeutige Zuordnung der Himmelsrichtungen zu diesen Bitfolgen können wir als Codierung der Windrichtungen hernehmen, z.B.:

0 0 0 = Süd 1 0 0 = Südost

0 0 1 = West 1 0 1 = Nordwest

0 1 0 = Nord 1 1 0 = Nordost

0 1 1 = Ost 1 1 1 = Südwest

Offensichtlich verdoppelt jedes zusätzliche Bit die Anzahl der möglichen Bitfolgen, so daß gilt:

Es gibt genau  $2^N$  mögliche Bitfolgen (Codierungen, Codewörter) der Länge N. Sie bilden einen Code.

## 1.4 Präfixfreie Codes

Eine Zeichenkette Z heißt Präfix der Zeichenkette W genau dann, wenn die Länge von Z kleiner als die von W und der Anfang von W (von links) mit Z identisch ist.

Beispiel:

01 ist Präfix von 01011,

kein Präfix von 01,

kein Präfix von 1101.

kein Präfix von 0.

Definition: Eine Codierung C (ein Code) ist präfixfrei, wenn kein Codewort aus C Präfix eines anderen Codeworts aus C ist.

Beispiel: A1 Codewörter

präfixfrei:

A 010

B 011

E 101

R 11

nicht präfixfrei:

A 110

B 101

E 10

R 11

Codewörter eines präfixfreien Codes können eindeutig decodiert werden, ebenso Sequenzen solcher Codewörtern. Decodieren heißt, das Urbild des Codewortes zu bestimmen.

Eine Binärcodierung erhält man, wenn T das Binäralphabet  $B = \{0, 1\}$  ist. Information, die maschinell verarbeitbar sein soll, wird als Bitfolgen (Worte eines Binärcodes) dargestellt. Ein Blockcode ist ein Code, dessen Codewörter alle die gleiche Länge haben. Codewörter codieren in der Regel Daten, die als Text oder Zahlen vorliegen aber z. B. auch Maschinenbefehle.

Bevor wir uns aber überlegen, wie solche Daten am besten codiert werden, wollen wir den Begriff Information noch näher beleuchten.

## 1.5 Darstellung von Information

In diesem Kapitel wird die Darstellung von Texten, logischen Werten, Zahlen und Instruktionen als Daten, genauer als Bitfolgen, erläutert. Eine Bitfolge bestehend aus 8 Bits nennt man ein Byte.

## 1.6 Darstellung von Text

Um Texte in einem Rechner darzustellen, codiert man das Textalphabet und Satzzeichen in Bitfolgen. Für die Darstellung aller Zeichen kommt man mit 7 Bits aus; das ergibt 128 verschiedene Möglichkeiten. Man muß dann eine Tabelle erstellen, mit der man jedem Zeichen einen solchen Bitcode zuordnet. Die heute gebräuchlichste Tabelle liefert die sogenannte ASCII-Codierung. ASCII (sprich aski) steht für „American Standard Code for Information Interchange“.

Einige Zeichen mit ihrem 7-Bit-ASCII-Code:

ASCII Zeichen			
a	1100001	0	0110000
A	1000001	1	0110001
b	1100010	9	0111001
B	1000010	CR	0001101
z	1111010	+	0101011
Z	1011010	-	0101101
?	0111111	=	0111101

Auf vielen Rechnern, darunter auch auf den IBM-kompatiblen Personal Computern, hat man den ASCII-Code um nochmals 128 Zeichen erweitert, man benötigt dazu 8 Bits, ein Byte, zur Darstellung eines Zeichens. Diesen Code nennt man auch den erweiterten ASCII-Code. Die zusätzlichen Codes benutzt man zur Darstellung sprachspezifischer Sonderzeichen. Inzwischen ist der sogenannte UNICODE mit 16 Bits gebräuchlich. Mit ihm lassen sich u.a. die Alphabete sämtlicher Sprachen der Welt codieren.

## 1.7 Darstellung von Wahrheitswerten

Aussagen der Aussagenlogik können zweierlei Werte annehmen: wahr oder falsch. Man verwendet zur Darstellung der Wahrheitswerte ein Binäralphabet. Die Wahrheitswerte lassen sich durch die logischen Operatoren : UND (AND, • , ^) und ODER (OR, +, ∨) miteinander verknüpfen: wahr UND falsch = falsch, wahr ODER falsch = wahr, etc.

## 1.8 Graphiken und Bilder

Auch komplexe Gebilde wie Graphiken und Bilder können als Daten in einem Computer verarbeitet und gespeichert werden. Bilder und Graphiken werden dabei z.B. in Folgen von Rasterpunkten aufgelöst. Diese Methode kann man sich veranschaulichen, wenn man ein

Zeitungsbild mit einer Lupe betrachtet. Bei ausreichender Vergrößerung sieht man, wie das Bild aus einzelnen Rasterpunkten zusammengesetzt ist. Jedem dieser Rasterpunkte (Pixel) ist ein Zahlenwert (ein Bit, ein Byte oder mehrere Bytes) zugeordnet, der einen Farbwert codieren, je nachdem, ob das Bild ein- oder mehrfarbig ist. Eine Folge solcher Codes für Rasterpunkte repräsentiert dann zusammen mit einer Vorschrift zur Umsetzung (CLUT color look up table) ein Bild oder eine Graphik.

## 1.9 Darstellung ganzer Zahlen

Wir sind gewohnt, Zahlen im Dezimalsystem darzustellen und verwenden dafür die zehn Ziffern (digits) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Um diese als Bitfolgen zu codieren, benötigen wir mindestens 4 Bits, also ein halbes Byte. Ein halbes Byte nennt man ein Nibble (oder Halbbyte).

Mit einem Nibble lassen sich jedoch  $2^4 = 16$  Ziffern codieren. Deshalb führt man weitere 6 Ziffern ein. Da diese auf heutigen Tastaturen nicht vorhanden sind, verwendet man dafür die Zeichen A, B, C, D, E und F.

0000 = 0	0100 = 4	1000 = 8	1100 = C
0001 = 1	0101 = 5	1001 = 9	1101 = D
0010 = 2	0110 = 6	1010 = A	1110 = E
0011 = 3	0111 = 7	1011 = B	1111 = F

BCD-Code mit den Pseudotetraden A bis F.

Obenstehende gibt die übliche Codierung dieser 16 Ziffern als sogenannte Tetraden wieder. Man nennt diesen Code, eingeschränkt auf die Dezimalziffern, BCD-Code (binary coded decimals).

Darstellung von Maschinenbefehlen mit Hilfe von Tetraden:

Maschinenbefehle sind lange Bitfolgen, deren Länge oftmals ein Vielfaches von 4 ist. Damit diese leichter zu lesen sind, werden auch zu deren Darstellung oft die Tetraden verwendet.

Für unsere Zwecke ist aber eine andere Darstellung von Zahlen von größerer Bedeutung: die Dualzahl-Darstellung, denn mit dieser Darstellung „rechnen“ Rechner.

Zahlen(werte) werden in Positionsschreibweise dargestellt (Stellenwertsystem). Den Zahldarstellungen in allen diesen Zahlensystemen ist ein Wert zugeordnet, der durch das folgende Bildungsgesetz gewonnen wird:

$$Z = \sum_i x_i Y^i$$

Falls  $i \geq 0$  ist, erhalten wir die Darstellung einer ganzen positiven ganzen Zahl. Die Zahl Y ist die Basis des Zahlensystems und i gibt die Stellen der Ziffern an;  $x_i$  ist der Wert der i-ten Ziffer. Es gibt genau Y Ziffern. Das duale Zahlensystem ist das einfachste Stellenwertsystem, das sich realisieren läßt. Es hat die Basis 2 und kommt deshalb mit zwei Ziffern 0 und 1, den Bits, aus (B = 8 Octal-, B = 16 Hexadezimalsystem). Um Mehrdeutigkeiten zu vermeiden, gibt man zusätzlich oft das Zahlensystem in Klammern an. (Um jedoch alle Mehrdeutigkeiten auszuschließen, soll man z.B. statt (10) besser (zehn) schreiben.)

Beispiele:

Dezimalsystem:  $Y = 10$  (zehn) und  $x_3 = 1, x_2 = 0, x_1 = 9, x_0 = 3$   
1093(10)

Dualsystem:  $x_3 = 1, x_2 = 0, x_1 = 1, x_0 = 1$   $Z = 1011(2)$

$Z = 1011(2)$ , dargestellt im Dezimalsystem, ist  $Z = 11(10)$ , denn  $1 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1 =$

11(10).

Es dürfte somit auch klar sein, warum der in der Tabelle wiedergegebene Code BCD-Code heißt.

Die Position (Stelle) einer Ziffer legt fest, wieviel sie zum Wert der dargestellten Zahl beiträgt. In diesen Stellenwertsystemen wird also eine Zahl durch eine Folge von Ziffern  $x_i$  beschrieben. Der Ziffernvorrat ist so groß wie die Basis. Im Hexadezimalsystem mit der Basis 16(10) benötigen wir also 16(10) Ziffern. Den Hexadezimalziffern

A, B, C, D, E und F sind die Werte

10(10), 11(10), 12(10), 13(10), 14(10) und 15(10) zugeordnet.

Mittels Konvertierungsverfahren (z.B. dem Horner Schema) lassen sich Zahlen von einem in ein anderes Zahlensystem umwandeln. Ebenso lassen sich die Rechenoperationen, wie wir sie vom Dezimalsystem her kennen - Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division - in all diesen Zahlensystemen formulieren: Stellenweises Rechnen mit Weitergabe von Überträgen. Negative und positive Zahlen werden durch Hinzufügen (meist durch Vorausstellung) eines Vorzeichens unterschieden, üblicherweise + und -, man kann im Dualsystem aber auch die Bits 0,1 als Vorzeichen nehmen (0 positiv, 1 negativ). Man nennt dies die „Vorzeichen mit Betrag“-Darstellung.

Beispiel:      01011(2)  $\rightarrow$  + 11(10)  
                 11011(2)  $\rightarrow$  - 11(10)

## 2 Boolesche Algebra

### 2.1 Boolesche Algebra

Die Boolesche Algebra (Schaltalgebra) dient der Beschreibung digitaler Funktionen. Ähnlich wie in der Algebra werden Variable über Operatoren verknüpft und es lassen sich Gleichungen aufstellen und umformen. Im Unterschied zur Algebra, die wir von der Mathematikausbildung her kennen, nehmen die Variablen jedoch nur die Werte 0 und 1 an. Die Theorie zur Booleschen Algebra wurde 1854 von dem Mathematiker George Boole entwickelt. Die Anwendung der Booleschen Algebra zur Behandlung von Schaltnetzen erkannte Claude E. Shannon um 1940. Er zeigte, daß diese Algebra besonders geeignet ist, die Eigenschaften von Serien- und Parallelschaltungen von Schaltern und Relais zu beschreiben. Schalter und Relais waren damals die Grundelemente zum praktischen Aufbau digitaler Schaltungen.


### 2.2 Boolesche Menge

Wir betrachten eine aus genau zwei unterscheidbaren Elementen bestehende Menge.

Historisch gibt es

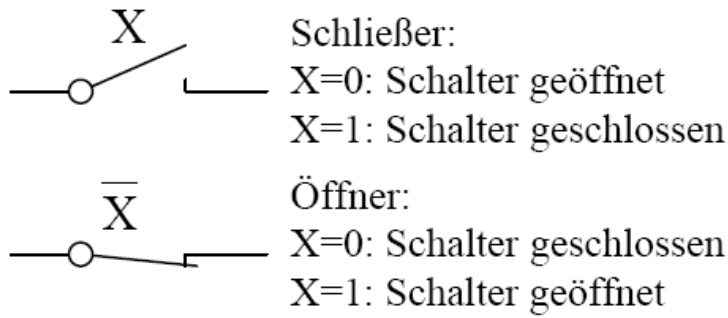
„0“    und    „1“    zur Beschreibung algebraischer Verknüpfungen  
„F“    und    „T“    zur Beschreibung logischer Verknüpfungen    (TRUE,FALSE)  
„L“    und    „H“    zur Beschreibung elektrischer Verknüpfungen (Low Voltage, high Voltage)






Eine UND-Verknüpfung besteht aus der Hintereinanderschaltung zweier Öffner, eine ODER-Verknüpfung aus der Parallelschaltung. Für eine Negation wird der Schließer verwendet.

### UND-Verknüpfung

 

### ODER-Verknüpfung

 

XY	$X \cdot Y$
00	0
01	0
10	0
11	1

UND


XY	$X + Y$
00	0
01	1
10	1
11	1

ODER

Z	$\bar{Z}$
0	1
1	0

NICHT

 Es gelten nun basierend auf den Postulaten die folgenden Gesetze der Schaltalgebra, die sich anhand der Kontaktschaltungen anschaulich erläutern lassen.




### 2.3.3 Doppelte Negierung

$$\overline{\overline{x}} = x$$

### 2.3.4 Idempotenzgesetze (Identitätsgesetz)

$$X \wedge X = X$$

$$X \vee X = X$$

 


### 2.3.5 Komplementgesetze

Zu jedem Wert X existiert ein Komplement  $\overline{X}$ , für welches die folgenden Gesetze gelten

$$X \vee \overline{X} = 1$$

$$X \wedge \overline{X} = 0$$

$$\overline{\overline{X}} = X$$

 


### 2.3.6 Kommutativgesetze (Vertauschungsgesetze)

Die UND-Verknüpfung ist kommutativ:  $X1 \wedge X2 = X2 \wedge X1$

Die ODER-Verknüpfung ist kommutativ:  $X1 \vee X2 = X2 \vee X1$

Schaltungstechnisch:

 

### 2.3.7 Assoziativgesetze (Zusammenfassungsgesetz)

Die UND-Verknüpfung ist assoziativ:  $(X1 \wedge X2) \wedge X3 = X1 \wedge (X2 \wedge X3)$


Die ODER-Verknüpfung ist assoziativ:  $(X1 \vee X2) \vee X3 = X1 \vee (X2 \vee X3)$

Aufgrund des Assoziativgesetzes ist die Bearbeitungsreihenfolge gleicher Operatoren  $\wedge$  bzw.  $\vee$  egal. Daher werden zur eindeutigen Spezifikation der Funktion die Klammern nicht benötigt. Es gilt somit

z.B.:  $(X1 \wedge X2) \wedge X3 = X1 \wedge (X2 \wedge X3) = X1 \wedge X2 \wedge X3$ .

Aufgrund des Kommutativgesetzes können weiterhin die Operanden in ihrer Reihenfolge vertauscht werden, so daß z.B. gilt:

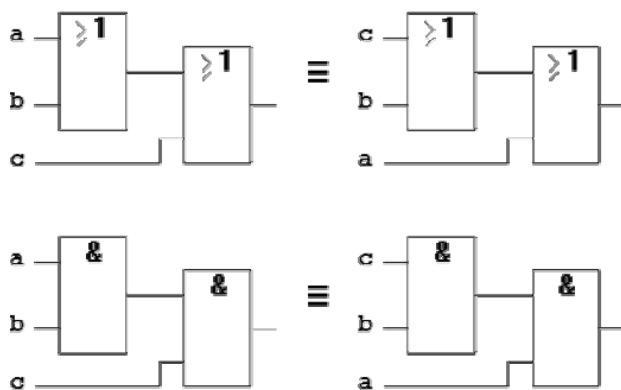$(X1 \wedge X2) \wedge X3 = X1 \wedge X2 \wedge X3 = X3 \wedge X1 \wedge X2$ .



Jeder Klammerung, die in der algebraischen Form auftritt, entspricht bei der Gatterimplementierung eine Gatterebene

### 2.3.8 Distributivgesetze


1. Distributivgesetz:  $X1 \wedge (X2 \vee X3) = (X1 \wedge X2) \vee (X1 \wedge X3)$

2. Distributivgesetz:  $X1 \vee (X2 \wedge X3) = (X1 \vee X2) \wedge (X1 \vee X3)$

Aussagenlogisch kann das zweite Distributivgesetz wie folgt erläutert werden:

Der Ausdruck  $X1 \vee (X2 \wedge X3)$  ist genau dann wahr, wenn  $X1$  wahr ist oder wenn  $X2$  und  $X3$  beide wahr sind.

$(X1 \vee X2) \wedge (X1 \vee X3)$  ist genau dann wahr, wenn jeder der beiden Klammerausdrücke wahr ist. Diese Ausdrücke sind wiederum wahr, wenn  $X1$  wahr ist. Ist  $X1$  nicht wahr, so müssen  $X2$  und  $X3$  beide wahr sein. Somit sind beide Ausdrücke identisch.

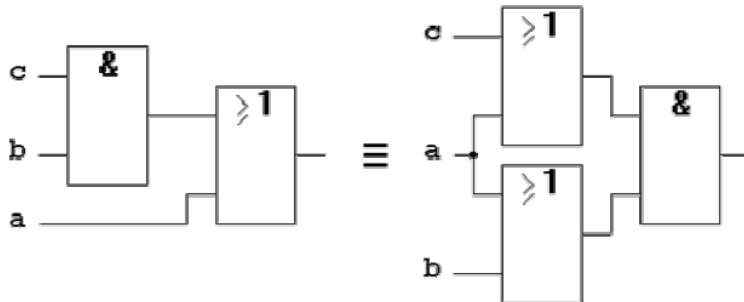

Das 1. Distributivgesetz kann entsprechend erläutert werden.

### 2.3.9 Kürzungsregeln, Absorptionsgesetze

1. Kürzungsregel:  $X1 \vee (X1 \wedge X2) = X1$
2. Kürzungsregel:  $X1 \wedge (X1 \vee X2) = X1$
3. Kürzungsregel:  $X1 \vee (\neg X1 \wedge X2) = X1 \vee X2$
4. Kürzungsregel:  $X1 \wedge (\neg X1 \vee X2) = X1 \wedge X2$
5. Kürzungsregel:  $(X1 \wedge X2) \vee (X1 \wedge \neg X2) = X1$
6. Kürzungsregel:  $(X1 \vee X2) \wedge (X1 \vee \neg X2) = X1$


Der Beweis der Kürzungsregeln kann z.B. durch Umformungen oder durch Aufstellen der Wahrheitstabelle erfolgen.

Beispiel: Beweis der 1. Kürzungsregel durch Umformen

$$\begin{aligned}
 X1 \vee (X1 \wedge X2) &= (X1 \wedge 1) \vee (X1 \wedge X2) \text{ (Null- und Eins-Gesetze)} \\
 &= X1 \wedge (1 \vee X2) \text{ (1. Distributivgesetz,)} \\
 &= X1 \wedge 1 \text{ (Null- und Eins-Gesetze)} \\
 &= X1 \text{ (Null- und Eins-Gesetze)}
 \end{aligned}$$

Beispiel: Beweis der 3. Kürzungsregel durch Aufstellen der Wahrheitstabelle:

$X1$	$X2$	$Y = X1 \vee (\overline{X1} \wedge X2)$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

 


## 2.4 De Morgansche Gesetze

1. De Morgansches Gesetz:  $\neg(X1 \wedge X2) = \neg X1 \vee \neg X2$

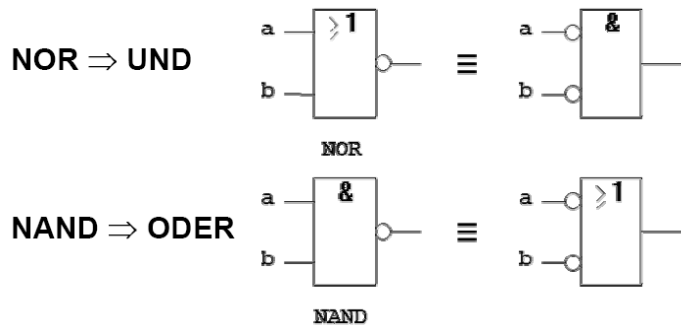2. De Morgansches Gesetz:  $\neg(X1 \vee X2) = \neg X1 \wedge \neg X2$

Die De Morganschen Gesetze gelten auch für mehr als 2 Variable. Ein Beweis hierzu ist mittels der Distributivgesetze möglich.



## 2.5 Dualitätsprinzip, Shannonsches Gesetz

Es wurde eine boolesche Algebra auf den Werten 0 und 1 und den Operatoren UND, ODER und NICHT definiert und die Verknüpfungen in Form von Postulaten vereinbart.

Diese boolesche Algebra weist eine Symmetrie auf. Zu jeder Aussage erhält man eine duale Aussage, wenn man die Werte 0 und 1 sowie die Operatoren UND und ODER vertauscht.

Die Symmetrie nennt man das Dualitätsprinzip. Es folgt natürlich unmittelbar aus dem symmetrischen Aufbau der Postulate bezüglich der entsprechenden Operatoren und Werte.

Die De Morganschen Gesetze basieren direkt auf dem Dualitätsprinzip.

Das Shannonschen Gesetz formuliert dieses Dualitätsprinzip:

$$\neg f(X1, X2, \dots, Xn, \wedge, \vee) = f(\neg X1, \neg X2, \dots, \neg Xn, \vee, \wedge)$$

Es sagt aus, daß der invertierte Wert einer Funktion  $f$  gleich dem Wert ist, den die gleiche Funktion liefert, wenn man alle Operanden negiert und die Operatoren UND und ODER vertauscht.

Weiterhin kann man in Anlehnung an obige Gleichung die Eigenschaft dualer Funktionen vereinbaren. Zwei Funktionen  $f1$  und  $f2$  sind zueinander dual, wenn gilt:

$$f1(X1, X2, \dots, Xn, \wedge, \vee) = \neg f2(\neg X1, \neg X2, \dots, \neg Xn, \vee, \wedge)$$

Zwei Funktionen sind somit zueinander dual, wenn durch Negieren der Operanden, Vertauschen der Operatoren und Negieren des Ergebnisses die eine Funktion in die zweite übergeht.

Beispiel:

X1	X2	X1∧X2
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

dual

⇔

X1	X2	X1∨X2
1	1	1
1	0	1
0	1	1
0	0	0

### 3 Boolesche Funktionen

Mithilfe der booleschen Operatoren

UND Konjunktion

ODER Disjunktion

NICHT Negation

lassen sich alle boolesche Funktionen mit beliebig vielen Eingangsvariablen realisieren.

#### 3.1.1 Funktionen mit einem Eingang und Ausgang

Die Tabelle gibt einen Überblick über alle Funktionen mit Hilfe der entsprechenden Wahrheitstafeln, Gleichungen und der zur Funktion zugehörige VHDL-Signalzuweisung. Für jede Funktion ist die zugehörige Bezeichnung angegeben.










Bezeichnung		Konstante 0	NICHT, Negation, Inversion	Abbild, Treiber, Identität, Buffer	Konstante 1
Wahrheitstabelle	X	Y	Y	Y	Y
	0	0	1	0	1
	1	0	0	1	1
Gleichung		$Y = 0$	$Y = \neg X, Y = /X, Y = \overline{X}$	$Y = X$	$Y = 1$
VHDL		<code>Y &lt;= '0';</code>	<code>Y &lt;= not X;</code>	<code>Y &lt;= X;</code>	<code>Y &lt;= '1';</code>
Schaltsymbol DIN 40900  DIN (alte Norm)  ANSI / IEEE (alte Norm)					

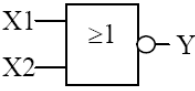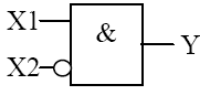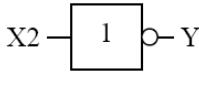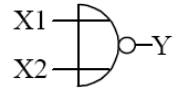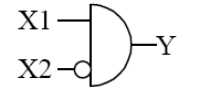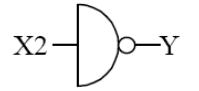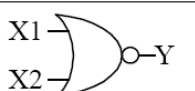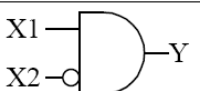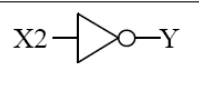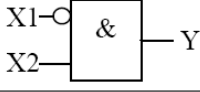
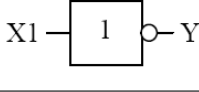
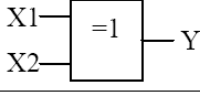
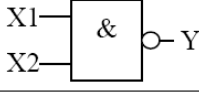
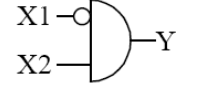
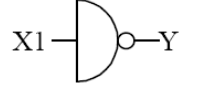
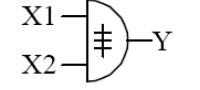
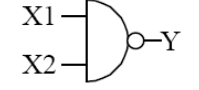
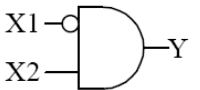
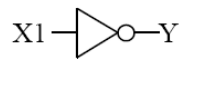

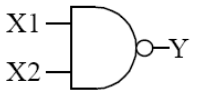
#### 3.1.2 Funktionen mit zwei Eingängen und einem Ausgang

Es gibt 16 boolesche Funktionen mit zwei Eingängen und einem Ausgang. Die nachfolgende Tabelle listet alle 16 Funktionen.

Jede Funktion ist mit einem Namen bezeichnet und kann über Wahrheitstabellen/Wertetafeln beschrieben werden oder mit den Operatoren UND, ODER und NICHT. Für jede Funktion ist die zugehörige VHDL-Beschreibung gezeigt und die Schaltsymbole in den drei

gebräuchlichen Normen angegeben. Die dargestellten Beschreibungen boolescher Funktionen sind äquivalent.

Bezeichnung		Konstante 0	NOR	Inhibition	Negation (X2)
<b>Wahrheitstabelle</b>	X2 X1	Y	Y	Y	Y
	0 0	0	1	0	1
	0 1	0	0	1	1
	1 0	0	0	0	0
	1 1	0	0	0	0
<b>Gleichung</b> UND/ODER/NICHT		$Y = 0$	$Y = \neg(X1 \vee X2)$	$Y = X1 \wedge (\neg X2)$	$Y = \neg X2$
<b>Operator</b>			$X1 \bar{\vee} X2$		$\neg X2$
<b>VHDL</b>		<code>Y &lt;= '0';</code>	<code>Y &lt;= X1 nor X2;</code>	<code>Y &lt;= X1 and not X2;</code>	<code>Y &lt;= not X2;</code>
<b>Schaltymbol</b> DIN 40900  DIN (alte Norm)  ANSI / IEEE (alte Norm)					
					
					

Bezeichnung		Inhibition	Negation (X1)	Antivalenz, XOR	NAND
<b>Wahrheitstabelle</b>	X2 X1	Y	Y	Y	Y
	0 0	0	1	0	1
	0 1	0	0	1	1
	1 0	1	1	1	1
	1 1	0	0	0	0
<b>Gleichung</b> UND/ODER/NICHT		$Y = (\neg X1) \wedge X2$	$Y = \neg X1$	$Y = (X1 \wedge (\neg X2)) \vee ((\neg X1) \wedge X2)$	$Y = \neg(X1 \wedge X2)$
<b>Operator</b>			$\neg X1$	$X1 \leftrightarrow X2$ , $X1 \oplus X2$	$X1 \bar{\wedge} X2$
<b>VHDL</b>		<code>Y &lt;= not X1 and X2;</code>	<code>Y &lt;= not X1;</code>	<code>Y &lt;= X1 xor X2;</code>	<code>Y &lt;= X1 nand X2;</code>
<b>Schaltymbol</b> DIN 40900  DIN (alte Norm)  ANSI / IEEE (alte Norm)					
					
					

Bezeichnung		UND, AND	Äquivalenz, XNOR	Identität (X1)	Implikation
<b>Wahrheitstabelle</b>	X2 X1	Y	Y	Y	Y
	0 0	0	1	0	1
	0 1	0	0	1	1
	1 0	0	0	0	0
	1 1	1	1	1	1
<b>Gleichung</b> UND/ODER/NICHT		$Y = X1 \wedge X2$	$Y = (X1 \wedge X2) \vee ((\neg X1) \wedge (\neg X2))$	$Y = X1$	$Y = X1 \vee (\neg X2)$
<b>Operator</b>		$X1 \wedge X2,$ $X1 \cdot X2,$ $X1 X2$	$X1 \leftrightarrow X2,$ $X1 \equiv X2$	$X1$	$X2 \rightarrow X1$
<b>VHDL</b>		$Y <= X1 \text{ and } X2;$	$Y <= X1 \text{ xnor } X2;$	$Y <= X1;$	$Y <= X1 \text{ or not } X2;$
<b>Schaltymbol</b> DIN 40900					
DIN (alte Norm)					
ANSI / IEEE (alte Norm)					


Bezeichnung		Identität (X2)	Implikation	ODER, OR	Konstante 1
<b>Wahrheitstabelle</b>	X2 X1	Y	Y	Y	Y
	0 0	0	1	0	1
	0 1	0	0	1	1
	1 0	1	1	1	1
	1 1	1	1	1	1
<b>Gleichung</b> UND/ODER/NICHT		$Y = X2$	$Y = (\neg X1) \vee X2$	$Y = X1 \vee X2$	$Y = 1$
<b>Operator</b>		$X2$	$X1 \rightarrow X2$	$X1 \vee X2,$ $X1 + X2$	$1$
<b>VHDL</b>		$Y <= X2;$	$Y <= \text{not } X1 \text{ or } X2;$	$Y <= X1 \text{ or } X2;$	$Y <= '1';$
<b>Schaltymbol</b> DIN 40900					
DIN (alte Norm)					
ANSI / IEEE (alte Norm)					

### 3.1.3 Boolesche Funktionen mehrerer Variabler

Eine boolesche Funktion  $f$  mit  $n$  Argumenten  $X_i$  besitzt die folgende generische Wahrheitstabelle, in der jeder Funktionswert  $f_i$  entweder den Wert 0 oder 1 annehmen kann:

$X_{n-1}$	$X_{n-2}$	...	$X_1$	$X_0$	$Y=f(X_{n-1}, X_{n-2}, \dots, X_1, X_0)$
0	0	...	0	0	$f_0$
0	0	...	0	1	$f_1$
0	0	...	1	0	$f_2$
...	...	...	...	...	...
1	1	...	1	0	$f_{2^n-2}$
1	1	...	1	1	$f_{2^n-1}$

Es ist ersichtlich, daß eine boolesche Funktion mit  $n$  Argumenten durch genau  $2^n$  Funktionswerte  $f_i$  beschrieben wird. Genau auf diese Art und Weise spezifizieren Wahrheitstabellen eine Funktion. Da jeder Funktionswert  $f_i$  den Wert 0 oder 1 annehmen kann, gibt es genau  $2(2^n)$  unterschiedliche Funktionen mit  $n$  Argumenten. Für  $n=1$  ergeben sich damit 4 Funktionen und für  $n=2$  ergeben sich 8 Funktionen. Die Digitaltechnik verwendet auch bei  $n \geq 3$  die bereits vorgestellten Schaltsymbole der UND- und ODER Funktion mit Erhöhung der Anzahl der Eingänge:

 












## 4 Vollständige Systeme aus UND, ODER, NICHT

Bisher wurden die booleschen Funktionen durch die Grundverknüpfungen UND, ODER und NICHT dargestellt. Diese Verknüpfungen besitzen eine besondere Bedeutung, da man mathematisch nachweisen kann, daß sich mit diesen drei Operationen alle booleschen Funktionen darstellen lassen. Man bezeichnet daher diese Verknüpfungen auch als vollständiges System. Für den Schaltungsentwurf hat dies die Attraktivität, daß lediglich drei Grundschaltungen benötigt werden, welche diese drei Operationen in Hardware realisieren. Durch Replizieren und Kombination dieser drei Grundschaltungen kann jede boolesche Schaltung aufgebaut werden.

## 5 Vollständige Systeme mit NAND- und mit NOR-Operator

Allein die NAND-Verknüpfung bildet ebenfalls ein vollständiges System. Man kann dies damit beweisen, daß man mit dem NAND-Operator die Grundverknüpfungen UND, ODER

und NICHT nachbildet. Das gleiche gilt für die NOR-Verknüpfung. Nachfolgende Tabelle zeigt die Realisierung der Grundverknüpfungen durch NAND und NOR.

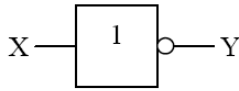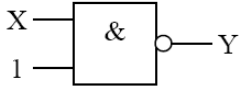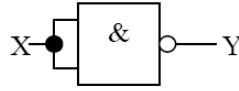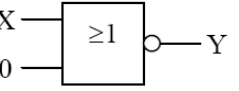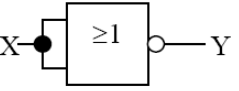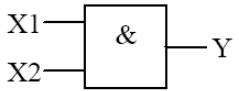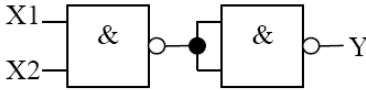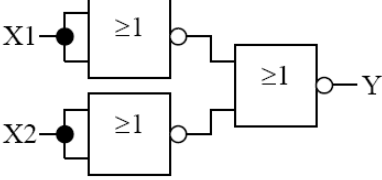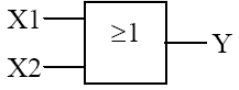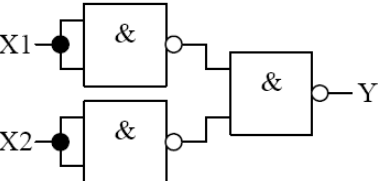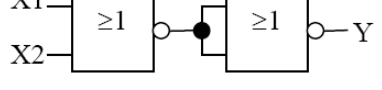Grundverknüpfung	Realisiert mit NAND	Realisiert mit NOR
<p>Negation, NICHT</p>  <p><math>Y = \overline{X}</math></p>	<p>(i) </p> <p>(ii) </p> <p>(i) <math>Y = X \wedge 1</math></p> <p>(ii) <math>Y = X \wedge X</math></p>	<p>(i) </p> <p>(ii) </p> <p>(i) <math>Y = X \vee 0</math></p> <p>(ii) <math>Y = X \vee X</math></p>
<p>Konjunktion, UND</p>  <p><math>Y = X1 \wedge X2</math></p>	 <p><math>Y = (X1 \wedge X2) \wedge (X1 \wedge X2)</math></p>	 <p><math>Y = (X1 \vee X1) \vee (X2 \vee X2)</math></p>
<p>Disjunktion, ODER</p>  <p><math>Y = X1 \vee X2</math></p>	 <p><math>Y = (X1 \wedge X1) \wedge (X2 \wedge X2)</math></p>	 <p><math>Y = (X1 \vee X2) \vee (X1 \vee X2)</math></p>


Somit reicht es für die Entwicklung einer booleschen Hardware aus, entweder eine Grundschialtung für NAND oder für NOR zur Verfügung zu stellen. Daraus kann durch Replizieren und Kombinieren jede boolesche Schaltung entwickelt werden.

### 5.1.1 Mehrstufige Schaltungen


Zum praktischen Aufbau digitaler Schaltungen werden Grundschialtungen der vorgestellten Operatoren verwendet. Diese Grundschialtungen werden als Gatter oder Logikgatter bezeichnet. Eigenschaft eines Logikgatters ist, daß es die Eingangssignale gemäß der spezifizierten Funktion verknüpft und das Verknüpfungsergebnis zeitverzögert auf dem Ausgang ausgibt. Zur Realisierung komplexer boolescher Funktionen werden einfache Logikgatter kombiniert.

n-stufige Logik: Wenn bei einer aus Gattern aufgebauten Logikschaltung n Gatter zwischen Ein- und Ausgängen liegen, wird die Schaltung als n-stufige Logik bezeichnet. Mögliche Negationen an Ein- oder Ausgängen werden in der Zählung nicht berücksichtigt.

Beispiele: einstufige Logik

 

Beispiel: zweistufige Logik

 

Da sich die Verzögerungszeiten der Gatter zwischen den Ein- und Ausgängen aufsummieren, sollte bei schnellen Schaltungen die Anzahl der Stufen so gering wie möglich gehalten werden. Einstufige Schaltungen ermöglichen jedoch nur die Realisierung weniger Funktionen. Daher wird für schnelle Schaltungen zweistufige Logik eingesetzt. Ein Maß für den Aufwand bzw. Komplexität einer Schaltung ist die Anzahl der Gattereingänge. Dabei summiert man die Eingänge aller Gatter der n Schaltungsstufen. Die Gesamtanzahl der Eingänge ergibt das Maß für die Schaltungskomplexität.

## 5.1.2 Normalformen

Normalformen boolescher Funktionen dienen dazu, eine beliebige Funktion in einheitlicher Form zu beschreiben. Jeder Teilausdruck (bzw. jede Klammer) der Schaltfunktion enthält alle Eingangsvariablen (ist also Min oder Maxterm).

In der booleschen Algebra sind zwei Normalformen gebräuchlich, die Disjunktive- und die Konjunktive Normalform. Diese Normalformen basieren auf Mintermen und Maxtermen.

### 5.1.3 Minterm(Vollkonjunktion)

Konjunktion, in der alle Variablen (bejaht oder negiert) einer Funktion vorkommen.

Für n=2 Eingangsvariable ergeben sich somit 4 Minterme:

Minterm-Bezeichnung		$m_0$	$m_1$	$m_2$	$m_3$
Funktionstabelle	X2 X1				
	0 0	1	0	0	0
	0 1	0	1	0	0
	1 0	0	0	1	0
	1 1	0	0	0	1
Gleichung		$m_0 = \overline{X1} \wedge \overline{X2}$	$m_1 = X1 \wedge \overline{X2}$	$m_2 = \overline{X1} \wedge X2$	$m_3 = X1 \wedge X2$
Schaltsymbol					

Minterme sind somit boolesche Funktionen, die genau für eine Kombination der Eingänge den Ausgangswert '1' und für alle anderen Kombinationen den Wert '0' annehmen. Da eine Funktion mit n Eingangsvariablen genau  $2^n$  mögliche Eingangskombinationen besitzt, existieren für n Eingangsvariable auch genau  $2^n$  Minterme.

Bemerkung: Die Indizierung der Minterme ergibt sich aus dem Wert der Eingangskombination, bei der die Minterm-Funktion den Wert '1' annimmt. Beispielsweise wird bei n=3 der Minterm  $(\neg X_3) \wedge X_2 \wedge X_1$  mit  $m_3$  bezeichnet, denn bei der Eingangskombination "011" gibt die Minterm-Funktion den Wert '1' aus. Da  $(011)_2 = (3)_{10}$ , ergibt sich der Indexwert 3 in der Minterm-Bezeichnung.

### 5.1.4 Maxterm(Volldisjunktion):

Disjunktion, in der alle Variablen (bejaht oder negiert) einer Funktion vorkommen. Dualität zu den Mintermen. Die zugehörigen Maxterm-Funktionen besitzen bei genau einer Eingangskombination den Ausgangswert '0', bei allen übrigen  $2^n - 1$  Eingangskombinationen gibt die Funktion den Wert '1' aus. Die Bezeichnung der Maxterme erfolgt mit  $M_i$ . Der Index i ergibt sich aus der Eingangskombination, welche in der Maxterm-Funktion den Ausgangswert '0' erzeugt. Bei n Eingangsvariablen gibt es  $2^n$  unterschiedliche Maxterme (entsprechend wie auch bei den Mintermen).

Beispiel: 3 Eingänge:  $X_3, X_2$  und  $X_1$ , Maxterm:  $X_3 \vee (\neg X_2) \vee X_1$   
 Funktionstabelle der Maxterm-Funktion:

$X_3$	$X_2$	$X_1$	Y	
0	0	0	1	
0	0	1	1	
0	1	0	0	← Eingangskombination "010" erzeugt Ausgangswert '0'
0	1	1	1	⇒ Maxterm $M_2$
1	0	0	1	
1	0	1	1	
1	1	0	1	
1	1	1	1	

### 5.1.5 Disjunktive Normalform (DNF)

Eine beliebige boolesche Funktion lässt sich durch die disjunktive Verknüpfung geeigneter Minterme realisieren. Bei vorgegebener Funktion nimmt man genau die Minterme, welche den Wert '1' an den Stellen erzeugen, an denen die Funktion '1'-Werte ausgibt. Durch die disjunktive Verknüpfung dieser Minterme erhält man genau die vorgegebene Funktion. Diese Form der Beschreibung einer booleschen Funktion bezeichnet man als Disjunktive Normalform.

Beispiel: DNF-Darstellung einer Funktion mit n=3 Eingangsvariablen.


Spezifikation der Funktion durch eine Funktionstabelle:

X3	X2	X1	Y	
0	0	0	0	
0	0	1	1	←
0	1	0	0	
0	1	1	1	←
1	0	0	1	←
1	0	1	0	
1	1	0	1	←
1	1	1	1	←

Die Funktion kann somit durch die folgende Gleichung realisiert werden:

$$\begin{aligned}
 Y &= m_1 \vee m_3 \vee m_4 \vee m_6 \vee m_7 \\
 &= (\overline{X3} \wedge \overline{X2} \wedge X1) \vee (\overline{X3} \wedge X2 \wedge X1) \vee (X3 \wedge \overline{X2} \wedge \overline{X1}) \vee \\
 &\quad (X3 \wedge X2 \wedge \overline{X1}) \vee (X3 \wedge X2 \wedge X1)
 \end{aligned}$$

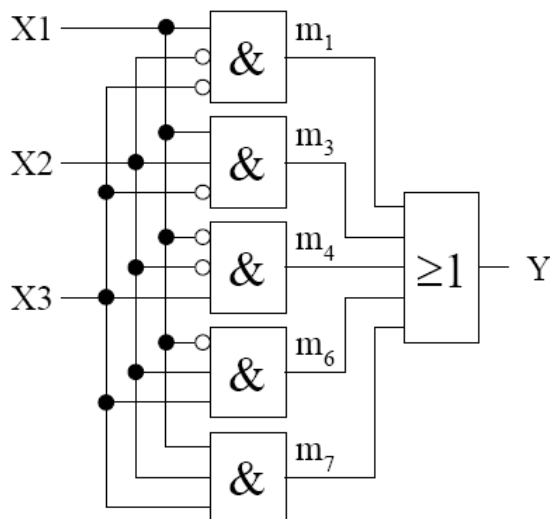Die Funktion lässt sich durch die folgende Schaltung beschreiben, die eine zweistufige UND/ODERstruktur aufweist:



### 5.1.6 Konjunktive Normalform

Eine beliebige boolesche Funktion lässt sich durch konjunktive Verknüpfung geeigneter Maxterme beschreiben. Für jede Eingangskombination, an der die Funktion den Ausgangswert '0' produziert, verknüpft man die zugehörigen Maxterme mittels Konjunktion. Die resultierende Beschreibung wird als Konjunktive Normalform bezeichnet.

Beispiel: KNF-Darstellung einer Funktion (gleiche Funktion wie bei der DNF):


X3	X2	X1	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Die Funktion kann somit durch die folgende Gleichung realisiert werden:

$$Y = M_0 \wedge M_2 \wedge M_5$$

$$= (X3 \vee X2 \vee X1) \wedge (X3 \vee \overline{X2} \vee X1) \wedge (\overline{X3} \vee X2 \vee \overline{X1})$$

 Die Funktion lässt sich durch die folgende Schaltung beschreiben, die eine zweistufige ODER/UND Struktur aufweist:



## 5.1.7 Minimierungsverfahren

Jede Boolesche Funktion ist algebraisch in kanonischer Form darstellbar. Diese Ausdrücke können im allgemeinen weiter vereinfacht werden, in die konjunktive oder die disjunktive Minimalform. Hierzu sind mehrere Verfahren bekannt, die alle auf der Eliminierung von Nachbarschaftsvariablen aus benachbarten Min- oder Maxtermen beruhen.

### 5.1.7.1 Boolesche Algebra:

Umformen einer vorgegebenen Gleichung in die Minimalform mit den vorgestellten Rechenregeln für boolesche Gleichungen. Dieses Vorgehen ist selbst für Gleichungen mit wenigen Unbekannten schwierig. Daher bietet es sich nur in Ausnahmefällen und nur für einfache Gleichungen an.

### 5.1.7.2 Algorithmische Verfahren:

Algorithmische Verfahren fassen Min- bzw. Maxterme sukzessive zusammen, so daß die Terme der ersten Stufe vereinfacht werden. Der bekannteste Algorithmus zur Ermittlung boolescher Minimalformen ist das Quine-McCluskey-Verfahren. Algorithmische Verfahren bilden die Grundlage für die Minimierung boolescher Funktionen mittels Software. Programmpakete zum ASIC-Entwurf und zur Logikbeschreibung beinhalten algorithmische Verfahren, so daß der Anwender gewünschte Logikfunktionen problemnah spezifizieren kann und durch den Algorithmus eine minimale Implementierung erhält.

### 5.1.7.3 Grafische Verfahren:

Bei grafischen Verfahren werden boolesche Funktionen geeignet grafisch dargestellt, so daß Terme anschaulich zusammengefaßt und dabei vereinfacht werden können. Das bekannteste grafische Verfahren ist die Minimierung mittels des Karnaugh-Veitch-Diagramms, meist abgekürzt als KV-Diagramm bezeichnet. Dieses Verfahren wird im nachfolgenden Abschnitt im Detail vorgestellt.

## 5.1.8 KV-Diagramm

KV-Diagramm für zwei Eingangsvariable

Eine Funktion zweier boolescher Variablen lässt sich in folgender Form grafisch anschaulich darstellen:

$Y=f(X_1, X_2)$	$X_1$	
	$f_0$	$f_1$
$X_2$	$f_2$	$f_3$


$X_2$	$X_1$	$Y$
0	0	$f_0$
0	1	$f_1$
1	0	$f_2$
1	1	$f_3$

In dem Rechteck auf der linken Seite soll in der linken Spalte  $X_1=0$  und in der rechten Spalte  $X_1=1$  gelten. Daher ist die rechte Spalte mit  $X_1$  markiert. Ebenso soll in der obersten Zeile  $X_2=0$  und in der untersten Zeile  $X_2=1$  gelten. Damit ist eine eindeutige Zuordnung der in der rechten Tabelle angeführten Funktionswerte zu den Zeilen und Spalten im Rechteck möglich. Das Rechteck stellt ein KV-Diagramm für eine boolesche Funktion mit zwei Eingängen dar. Beispiel: Darstellung der UND-Verknüpfung im KV-Diagramm:

$Y=X_1 \wedge X_2$	$X_1$	
	0	0
$X_2$	0	1

$X_2$	$X_1$	$Y$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 Interessant ist nun die Darstellung der Terme aus einer Eingangsvariablen im KV-Diagramm für 2 Eingangsvariable. Nachfolgende Diagramme zeigen alle Möglichkeiten von Termen aus einer Eingangsvariablen und ihre Darstellung im KV-Diagramm:




Man erkennt, daß diese Terme aus einer Eingangsvariablen zwei benachbarte Felder im KV-Diagramm belegen. Entsprechend belegt eine Funktion mit keiner Eingangsvariablen (konstanter Wert) 4 Felder im KV-Diagramm.

Die Kombination der einfachen Terme ermöglicht die Beschreibung aufwendiger Funktionen. Beispiel: Minimalform der Funktion aus 3 Mintermen:

$$Y = (\neg X1 \wedge \neg X2) \vee (X1 \wedge \neg X2) \vee (X1 \wedge X2) = m_0 + m_1 + m_3$$

 Aus den gezeigten Termen einer Eingangsvariablen lassen sich die aus 3 Mintermen bestehenden Funktionen zweier Eingangsvariablen mittels ODER-Verknüpfung konstruieren.




Das Beispiel zeigt, daß die gewünschte Funktion durch ODER-Verknüpfung der Terme X1 und X2 erzielt werden kann. Somit kann die gewünschte Funktion durch die folgende Gleichung realisiert werden:

$$Y = X1 \vee \overline{X2}$$

Diese Form ist die disjunktive Minimalform der Funktion.

 Das KV-Diagramm kann sowohl, wie oben gezeigt, zur Konstruktion disjunktiver Minimalformen verwendet werden, ebenso aber auch zur Konstruktion konjunktiver Minimalformen. Im Falle konjunktiver Minimalformen werden jedoch die 0-Felder im KV-Diagramm zusammengefaßt.




$$Y = X1 \wedge \overline{X2}$$

KV-Diagramm für 3 Eingangsvariable


Das KV-Diagramm soll nun auf 3 Eingangsvariable erweitert werden.

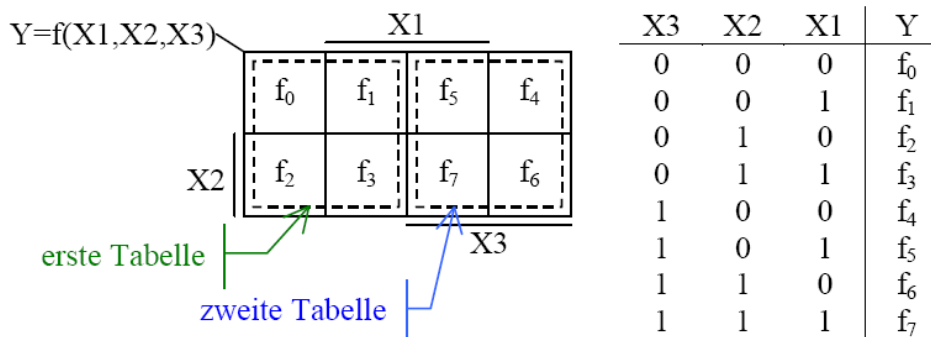Man erreicht dies durch Kombinieren zweier Tabellen aus zwei Eingangsvariablen X1, X2. Die zweite Tabelle wird dabei gespiegelt dargestellt. Die erste Tabelle ist gültig, wenn die dritte Eingangsvariable X3 den Wert 0 annimmt, die zweite Tabelle gilt entsprechend beim Wert 1 von X3:



Beispiel: Gegeben sei die folgende Funktion aus drei Eingangsvariablen in Tabellenform. Gesucht ist die disjunktive Minimalform der Funktion:

X3	X2	X1	Y
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	0
1	1	1	0

 

Die disjunktive Normalform der Funktion ergibt sich zu:

$$Y = (\overline{X1} \wedge X2 \wedge \overline{X3}) \vee (X1 \wedge X2 \wedge \overline{X3}) \vee (X1 \wedge \overline{X2} \wedge X3)$$

Durch Zusammenfassen

$$Y = (X2 \wedge \overline{X3}) \vee (X1 \wedge \overline{X2} \wedge X3)$$


Beispiel:

Zeichnen Sie ds KV-Diagramm für 3 Variablen mit der DNF = m7 + m3.

Gebens Sie die optimierte Version DMF an, ebenso die KMF.
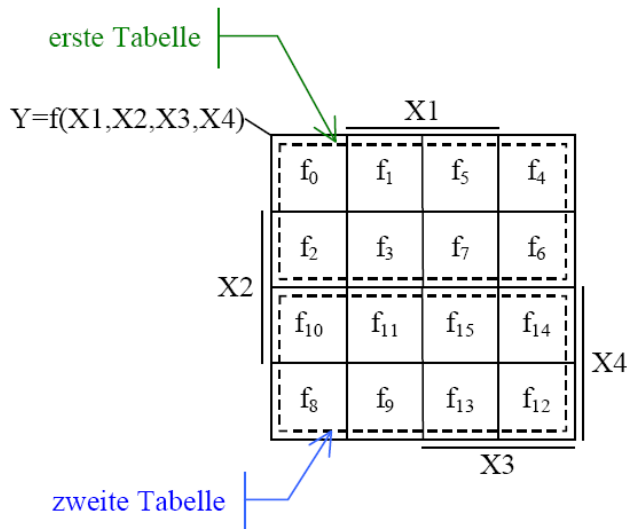
### 5.1.8.1 KV-Diagramm für 4 Eingangsvariable

Das Verfahren zur Zusammenfassung zweier kleinerer Tabellen zu einer größeren Tabelle lässt sich fortsetzen. Man nimmt zwei KV-Diagramme mit drei Eingangsvariablen und setzt sie wieder gespiegelt zusammen:



### 5.1.8.2 Teilweise definierte Funktionen

Häufig liegt der Fall vor, daß eine Funktion nur für einige mögliche Wertekombinationen erklärt ist und der Funktionswert für die restlichen Kombinationen beliebig (don't care) ist. Mann setzt dann zunächst die definierten Funktionswerte in das KV-Diagramm ein und wählt die freien Werte so aus, daß möglichst große Untertafeln entstehen.

Beispiel : Zeichnen sie das KV-Diagramm für 3 Eingangsvariablen mit der DNF =  $m_1 + m_3 + m_7 + d_2 + d_5$ . Welche Werte von ‚d‘ führen zur besten Optimierung?

### 5.1.8.3 Implikanten

Zur Minimierung von Funktionen bildet man zunächst geeignete Implikanten einer Funktion und faßt diese dann zu einer Gleichung zusammen.

### 5.1.8.4 Definitionen Implikant:

Faßt man Min- bzw. Maxterme einer Funktion so zusammen, daß deren Verbund durch einen Term geringerer Komplexität, d.h. mit einer reduzierten Anzahl von Eingangsvariablen, beschrieben werden kann, so wird der resultierende Term als Implikant bezeichnet. Die Anzahl der in einem Implikanten zusammengefaßten Min- bzw. Maxterme bildet eine 2er-Potenz. Somit können auch einzelne Min- und Maxterme als Implikanten interpretiert werden.

### 5.1.8.5 Primimplikant:

Ist ein Implikant einer booleschen Funktion in keinem anderen Implikanten vollständig enthalten, wird er als Primimplikant bezeichnet.

Bezeichnung für die so groß wie möglich gewählten Blöcke von „Einsen“ im Karnaugh-Diagramm

### 5.1.8.6 Kern-Primimplikant (essentieller PI):

Enthält ein Primimplikant (PI) mindestens einen Min- oder Maxterm, der in keinem anderen Primimplikanten enthalten ist, bezeichnet man diesen als Kern-Primimplikanten.

Primimplikanten, die mindestens eine „Eins“ enthalten, die sonst von keinem anderen Block abgedeckt sind -> die minimale Lösung enthält zumindest die essentiellen Primimplikanten

### 5.1.8.7 Nicht-essentielle PI:

Primimplikanten, die obige Bedingung nicht erfüllen

### 5.1.8.8 Redundante PI:

Nicht essentielle PI, die nur bereits von essentiellen PI abgedeckte „Einsen“ bzw. „Nullen“ markieren -> überflüssig

Beispiel: Gegeben sei die nachfolgend als Tabelle vereinbarte Funktion. Gesucht werden Implikanten der Funktion.

X3	X2	X1	Y	Minterm	I <sub>1</sub>	I <sub>2</sub>	I <sub>3</sub>
0	0	0	0				
0	0	1	1	$m_1 = (\neg X_3) \wedge (\neg X_2) \wedge X_1$		x	x
0	1	0	1	$m_2 = (\neg X_3) \wedge X_2 \wedge (\neg X_1)$	x		
0	1	1	1	$m_3 = (\neg X_3) \wedge X_2 \wedge X_1$	x	x	x
1	0	0	0				
1	0	1	1	$m_5 = X_3 \wedge (\neg X_2) \wedge X_1$			x
1	1	0	0				
1	1	1	1	$m_7 = X_3 \wedge X_2 \wedge X_1$			x

Faßt man die Minterme  $m_2$  und  $m_3$  zusammen, so lässt sich der resultierende Term mit  $I_1 = (\neg X_3) \wedge X_2$

beschreiben. Dieser Term ist ein Implikant. Er besteht aus  $2 = 2^1$  Mintermen. Weiter lassen sich in der vorgegebenen Funktion die Minterme  $m_1$  und  $m_3$  zu einem zweiten Implikanten  $I_2 = (\neg X_3) \wedge X_1$

zusammenfassen, der wiederum aus  $2^1$  Mintermen besteht. Ebenso bilden die Minterme  $m_1$ ,  $m_3$ ,  $m_5$ ,  $m_7$  einem dritten Implikanten

$I_3 = X_1$ ,

der aus  $4 = 2^2$  Mintermen besteht. Man erkennt, daß der aus  $m_1$  und  $m_3$  gebildete, zweite Implikant  $I_2$  vollständig in dem aus  $m_1$ ,  $m_3$ ,  $m_5$  und  $m_7$  gebildeten dritten Implikanten  $I_3$  enthalten ist. Der erste und der dritte Implikant  $I_1$  und  $I_3$  sind hingegen in keinem anderen Implikanten vollständig enthalten. Diese sind somit Primimplikanten. Somit kann im Beispiel die vorgegebene Funktion allein durch den ersten und dritten Implikanten beschrieben werden:

$$Y = I_1 \vee I_3 = ((\neg X_3) \wedge X_2) \vee X_1$$


Weiteres Beispiel

Essentielle PI:  $a \wedge \bar{c}, \bar{a} \wedge d$

Nicht essent. PI:  $\bar{a} \wedge b \wedge \bar{c}, b \wedge \bar{c} \wedge d, a \wedge b \wedge \bar{d}$


Redundanter PI:  $\bar{c} \wedge d$

 Minimale Lösung:  $f = (a \wedge \bar{c}) \vee (\bar{a} \wedge d) \vee (b \wedge \bar{c} \wedge \bar{d})$



 
### 5.1.8.9 Lokalisierung von Implikanten im KV-Diagramm

Im KV-Diagramm können Implikanten sehr einfach lokalisiert werden. Sie bilden sich in kompakter Form auf benachbarte Felder ab. Wenn man somit  $2^i$  benachbarte Felder (i beliebig) kompakt zusammenfassen kann, erhält man damit einen Implikanten. Lässt sich ein Implikant nicht mehr mit benachbarten Implikanten im KV-Diagramm zusammenfassen, ist dieser ein Primimplikant. Beispiel: Darstellung der Funktion des vorhergehenden Beispiels im KV-Diagramm und Lokalisierung von Implikanten zur Bildung der disjunktiven Minimalform:



Man erkennt im KV-Diagramm deutlich, daß I2 vollständig in I3 enthalten ist. Man benötigt somit nur I1 und I3 zur Beschreibung der Funktion. I1 und I3 sind Primimplikanten. Sie sind darüber hinaus Kern-Primimplikanten, denn der Minterm  $m_2$  ist nur in I1 und die Minterme  $m_3, m_5$  und  $m_7$  sind nur in I3 enthalten.

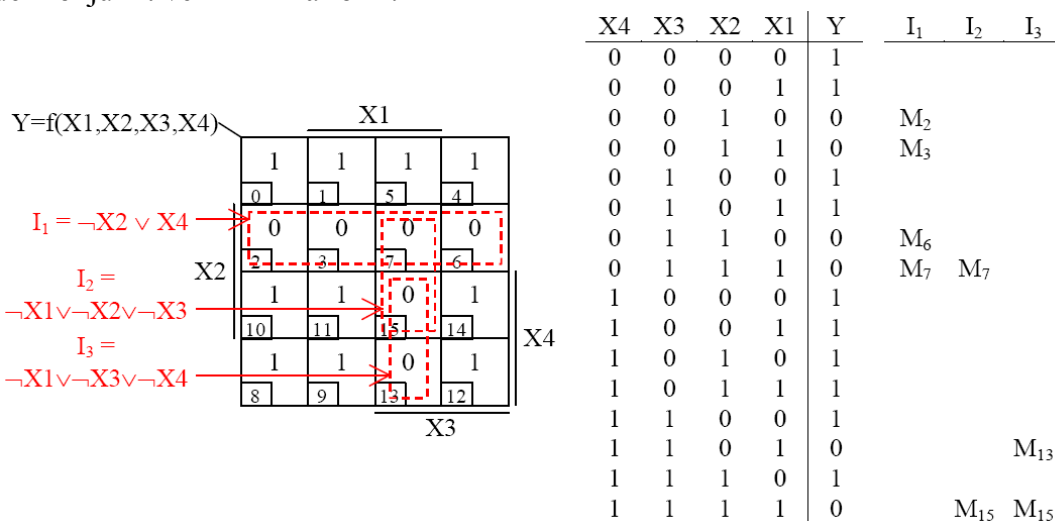Beispiel: Ermittlung der Primimplikanten einer Funktion mit 4 Eingangsvariablen zur Bildung der konjunktiven Minimalform:



Zur der Bildung der konjunktiven Minimalform müssen die Maxterme zu Implikanten zusammengefaßt werden.

Man erkennt im KV-Diagramm, daß die vorgegebene Funktion 3 Primimplikanten enthält, die im Diagramm mit I1, I2 und I3 gekennzeichnet sind:

- Der Primimplikant I1 besteht aus den Maxtermen M2, M3, M6 und M7. Dabei sind die Maxterme M2, M3 und M6 nur in I1 enthalten, somit handelt es sich um einen Kern-Primimplikanten.
- Der Primimplikant I2 besteht aus den Maxtermen M7 und M15. Da M7 auch in I1 und M15 auch in I3 enthalten ist, ist I2 kein Kern-Primimplikant.
- Der Primimplikant I3 besteht aus den Maxtermen M13 und M15. Der Maxterm M13 ist nur in I3 enthalten, daher ist I3 ein Kern-Primimplikant.


Zur Darstellung aller Maxterme werden im Beispiel nur die beiden Kern-Primimplikanten I1 und I3 benötigt. Damit ergibt sich die konjunktive Minimalform zu:

$$Y = I1 \wedge I3 = ((\neg X2) \vee X4) \wedge ((\neg X1) \vee (\neg X3) \vee (\neg X4))$$

Die Nachbarschaft von Feldern basiert im KV-Diagramm auf einer Torus-Topologie. Dies bedeutet, daß Felder in der untersten Reihe Nachbarn der Felder in der obersten Reihe sind. Gleiches gilt auch für die Felder der rechten und linken Seite. Nachfolgendes Beispiel verdeutlicht diese Nachbarschaften.

 Beispiel: Nachbarschaften am Rand des KV-Diagramms

Nachfolgende Funktion besitzt zwei Kern-Primimplikanten, deren Felder Nachbarschaften am Rand des gezeigten KV-Diagramms besitzen. Somit belegt der Primimplikant I1 Felder am oberen und am unteren Rand des Diagramms. Entsprechend belegt I2 Felder am linken und




am rechten Rand.

Der Primimplikant I1 wird durch den Term  $(X1 \wedge (\neg X2))$  beschrieben, I2 durch den Term  $((\neg X1) \wedge X2 \wedge X4)$ . Damit erhält man als disjunktive Minimalform die Gleichung:

$$Y = (X1 \wedge (\neg X2)) \vee ((\neg X1) \wedge X2 \wedge X4).$$

 Beispiel: Nachbarschaften am Rand des KV-Diagramms


Nachfolgende Funktion besitzt nur einen Primimplikanten in den Ecken des KV-Diagramms:




$$Y = ((\neg X1) \wedge (\neg X2)).$$

 Beispiel: Boolesche Funktion ohne Kern-Primimplikanten

Die nachfolgend im KV-Diagramm spezifizierte boolesche Funktion besitzt keine Kern-Primimplikanten, wenn sie als disjunktive Minimalform realisiert werden soll.



 Anwendungsbeispiel: Zur Datensicherung im Speicher soll die gerade Parität für 4 Bit Worte berechnet werden. Dies bedeutet, daß eine boolesche Funktion den Wert 1 liefert, wenn eine gerade Anzahl von Bits des betrachteten Wortes den Wert 1 annehmen. Anderenfalls soll die boolesche Funktion den Wert 0 liefern.



Beispiel: Gray-Code Inkrementierer

Der Gray-Code kodiert ganze Zahlen so in einer binären Darstellung, daß benachbarte Werte sich nur in einem einzelnen Bit unterscheiden.

Für einen 3-Bit Gray-Code soll eine Schaltung entworfen werden, welche einen Wert in Gray-Kodierung am Eingang verarbeitet und den nachfolgenden Wert in Gray-Kodierung ausgibt.

Der 2-Bit Gray-Code für die Werte 0 bis 3 ergibt sich zu:

Wert	0	1	2	3
Gray-Code	00	01	11	10

Man erkennt, daß sich die benachbarten Werte nur in einem Bit unterscheiden. Auch unterscheiden sich die Codes für den größten und den kleinsten Wert nur in einem Bit.

Aus dem 2-Bit Gray-Code kann ein 3-Bit Gray-Code entwickelt werden. Für die Werte 0 bis 3 fügt man dem Gray-Code eine 0 hinzu und erweitert ihn so auf 3 Bit. Für die Werte 4 bis 7 verwendet man die 2- Bit Gray-Codes in gespiegelter Reihenfolge und fügt eine 1 als höchstes Bit hinzu. Damit ergibt sich der 3-Bit Gray-Code zu:

Wert	0	1	2	3	4	5	6	7
Gray-Code	0 00	0 01	0 11	0 10	1 10	1 11	1 01	1 00

Dieses Spiegeln des Codes mit Hinzufügen der Binärziffer 0 für die untere Hälfte und 1 für die obere Hälfte lässt sich solange fortsetzen, bis man einen Gray-Code erzeugt hat, der den gewünschten Wertevorrat besitzt.


Nachfolgend ist zur Verifikation des Verständnisses noch der 4-Bit Gray-Code aufgeführt:

Wert	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Gray-Code	0000	0001	0011	0010	0110	0111	0101	0100	1100	1101	1111	1110	1010	1011	1001	1000

Die Wahrheitstabelle für den geforderten 3-Bit Gray-Code Inkrementierer ergibt sich also wie folgt:

X3	X2	X1	Y3	Y2	Y1
0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	1	1
1	1	1	1	0	1

 Dies lässt sich in drei KV-Diagrammen darstellen:



$$Y1 = ((\neg X2) \wedge (\neg X3)) \vee (X2 \wedge X3)$$

$$Y2 = (X1 \wedge (\neg X3)) \vee ((\neg X1) \wedge X2)$$

$$Y3 = (X1 \wedge X3) \vee ((\neg X1) \wedge X2)$$

### 5.1.9 Minimierungsverfahren von Quine und Mc Cluskey

Das Minimierungsverfahren von Quine und Mc Cluskey eignet sich für die Implementierung des Minimierungsalgorithmus mit einem Digitalrechner, für die anschauliche Ermittlung der Minimalform einer booleschen Gleichung per Hand ist es hingegen weniger geeignet.

Das Verfahren wird im folgenden nur für die Ermittlung der disjunktiven Minimalform vorgestellt. Es kann entsprechend aber auch zur Ermittlung der konjunktiven Minimalform eingesetzt werden.

Das Verfahren besteht aus den folgenden Schritten:

1. Ermittlung aller Minterme der Funktion.
  2. Unterteilung der Minterme in Gruppen. Eine Gruppe faßt Minterme mit gleicher Anzahl negierter Eingangsvariablen zusammen.
  3. Paarweise Zusammenfassen von Termen benachbarter Gruppen zu Termen geringerer Komplexität durch Anwendung der 5. Kürzungsregel. Kennzeichnung der zusammengefaßten Terme.
  4. Wiederholung von Schritt 3 für die zusammengefaßten Terme, bis keine Vereinfachung mehr durchgeführt werden kann.
- Ist keine Vereinfachung mehr möglich, bilden alle nicht gekennzeichneten Minterme und Terme die Primimplikanten der Funktion.
5. Ermittlung der Kern-Primimplikanten aus den gefundenen Primimplikanten. Die Kern-Primimplikanten gehören auf jeden Fall zu den Termen der gesuchten Funktion.
  6. Hinzufügen von Primimplikanten zur Funktion, bis alle Minterme der Funktion berücksichtigt sind.

Beispiel: Minimierung nach Quine und Mc Cluskey

Folgende Funktion soll minimiert werden:

X4	X3	X2	X1	Y	Gruppe	X4	X3	X2	X1	Y	Gruppe
0	0	0	0	1	m <sub>0</sub> 4	1	0	0	0	0	
0	0	0	1	0		1	0	0	1	0	
0	0	1	0	0		1	0	1	0	0	
0	0	1	1	1	m <sub>3</sub> 2	1	0	1	1	1	m <sub>11</sub> 1
0	1	0	0	0		1	1	0	0	0	
0	1	0	1	1	m <sub>5</sub> 2	1	1	0	1	0	
0	1	1	0	1	m <sub>6</sub> 2	1	1	1	0	0	
0	1	1	1	1	m <sub>7</sub> 1	1	1	1	1	1	m <sub>15</sub> 0

Eintragen der Minterme in die Minimierungstabelle und schrittweises Kürzen ergibt:

Minterme		1. Vereinfachung		2. Vereinfachung
<i>Gruppe 0:</i>				
$m_{15} = X4 \wedge X3 \wedge X2 \wedge X1$	x	$I_{1,0} = m_{15} \vee m_7 = X3 \wedge X2 \wedge X1$	x	$I_{2,0} = I_{1,0} \vee I_{1,5} = X2 \wedge X1$
		$I_{1,1} = m_{15} \vee m_{11} = X4 \wedge X2 \wedge X1$	x	$(I_{2,1} = I_{1,1} \vee I_{1,2} = I_{2,0})$
<i>Gruppe 1:</i>				
$m_7 = \neg X4 \wedge X3 \wedge X2 \wedge X1$	x	$I_{1,2} = m_7 \vee m_3 = \neg X4 \wedge X2 \wedge X1$	x	
$m_{11} = X4 \wedge \neg X3 \wedge X2 \wedge X1$	x	$I_{1,3} = m_7 \vee m_5 = \neg X4 \wedge X3 \wedge X1$		
		$I_{1,4} = m_7 \vee m_6 = \neg X4 \wedge X3 \wedge X2$		
		$I_{1,5} = m_{11} \vee m_3 = \neg X3 \wedge X2 \wedge X1$	x	
<i>Gruppe 2:</i>				
$m_3 = \neg X4 \wedge \neg X3 \wedge X2 \wedge X1$	x			
$m_5 = \neg X4 \wedge X3 \wedge \neg X2 \wedge X1$	x			
$m_6 = \neg X4 \wedge X3 \wedge X2 \wedge \neg X1$	x			
<i>Gruppe 3</i>				
<i>Gruppe 4:</i>				
$m_0 = \neg X4 \wedge \neg X3 \wedge \neg X2 \wedge \neg X1$				

Zunächst wird die 1. Vereinfachung durchgeführt: Beim Zusammenfassen des Minterms der Gruppe 0 mit den Mintermen der Gruppe 1 entstehen die Terme  $I_{1,0}$  und  $I_{1,1}$ . Da sich alle Minterme der beiden Gruppen zusammenfassen lassen, werden alle Minterme in diesen Gruppen markiert (kleines x in der Spalte rechts daneben). Ebenso können Minterme der Gruppe 1 mit Mintermen der Gruppe 2 zusammengefaßt werden, dabei entstehen die Terme  $I_{1,2}$ ,  $I_{1,3}$ ,  $I_{1,4}$ , und  $I_{1,5}$ . Alle Minterme der Gruppe 2 werden bei der Zusammenfassung verwendet, daher werden sie ebenfalls markiert. Minterme der Gruppe 3 sind im Beispiel nicht vorhanden. Der Minterm  $m_0$  der Gruppe 4 kann im Beispiel nicht zusammengefaßt werden, daher bleibt er unmarkiert. Damit ist dieser Minterm der erste gefundene Primimplikant der Funktion. Bei der 2. Vereinfachung können die Terme  $I_{1,0}$  und  $I_{1,5}$  zum Term  $I_{2,0}$ , zusammengefaßt werden. Die Zusammenfassung der Terme  $I_{1,1}$  und  $I_{1,2}$  liefert den gleichen Term  $I_{2,0}$ . Somit werden die Terme  $I_{1,0}$ ,  $I_{1,1}$ ,  $I_{1,2}$ , und  $I_{1,5}$  markiert. Die unmarkierten Terme  $I_{1,3}$  und  $I_{1,4}$ , die sich nicht weiter zusammenfassen lassen, sind zwei weitere Primimplikanten der Funktion. Der Term  $I_{2,0}$  kann nicht mehr zusammengefaßt werden, er bildet den vierten Primimplikanten der Funktion. Damit besitzt die Funktion vier Primimplikanten:  $m_0$ ,  $I_{1,3}$ ,  $I_{1,4}$ , und  $I_{2,0}$ . Es muß nun noch entschieden werden, welche der Primimplikanten für die Minimalform der Funktion benötigt werden. Dazu werden zunächst die Kern-Primimplikanten ermittelt:


Minterm	$m_0$	$I_{1,3}$	$I_{1,4}$	$I_{2,0}$
$m_0$	x			
$m_3$				x
$m_5$		x		
$m_6$			x	
$m_7$		x	x	x
$m_{11}$				x
$m_{15}$				x

Die Tabelle zeigt, welche Minterme der vorgegebenen Funktion in welchen Primimplikanten enthalten sind. Man erkennt, daß im Beispiel alle Primimplikanten auch Kern-Primimplikanten sind und somit zur minimalen Beschreibung der Funktion benötigt werden. Man erhält damit die disjunktive Minimalform der Funktion:

$$Y = m_0 \vee I_{1,3} \vee I_{1,4} \vee I_{2,0}$$

$$= (\neg X_4 \wedge \neg X_3 \wedge \neg X_2 \wedge \neg X_1) \vee (\neg X_4 \wedge X_3 \wedge X_1) \vee (\neg X_4 \wedge X_3 \wedge X_2) \vee (X_2 \wedge X_1)$$

 Zur Verifikation ist die Funktion nachfolgend noch im KV-Diagramm dargestellt:



Weiteres Beispiel in etwas anderer Formulierung:

x4	x3	x2	x1	f
0	0	0	0	1
0	0	0	1	0
0	0	1	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

Die kanonische disjunktive Normalform enthält die Minterme  $m_0, m_2, m_4, m_5, m_6, m_7, m_{10}, m_{11}$ .

m	Vektor
0	0000
2	0010
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
10	1010

Kombiniert man jeweils benachbarte Terme, so ergeben sich:

m	Vektor
0,2	00-0
0,4	0-00
2,0	wie oben
2,6	0-10
2,10	-010
4,0	wie oben
4,5	010-
4,6	01-0
5,4	wie oben
5,7	01-1
6,2	wie oben
6,4	wie oben
6,7	011-
7,5	wie oben
7,6	wie oben
10,2	wie oben
10,11	101-
11,10	wie oben

Es bleiben also:

m	Vektor
0,2	00-0
0,4	0-00
2,6	0-10
2,10	-010
4,5	010-
4,6	01-0
5,7	01-1
6,7	011-
10,11	101-

Auch hier wieder die Zusammenfassung der Nachbarterme:

m	Vektor
0,2,4,6	0--0
2,10	-010
4,5,6,7	01--
10,11	101-

Die optimierte Funktion lautet dann:

$$y = \neg x^4 \neg x^1 + \neg x^3 x^2 \neg x^1 + \neg x^4 x^3 + x^4 \neg x^3 x^2$$

Im KV Diagramm kann man erkennen, daß das noch nicht das Optimum ist. Durch die zufällige Streichungsreihenfolge von oben nach unten ist ein essentieller PI in der Funktion verblieben, der bei anderer Reihenfolge gestrichen worden wäre. Durch Betrachtung der ursprünglich enthaltenen Minterme kann man besser optimieren.

m	Vektor	ursprünglich enthalten
0,2,4,6	0—0	0000 0010 0100 0110
2,10	-010	<del>0100</del> <del>1010</del>
4,5,6,7	01--	<del>0100</del> 0101 <del>0110</del> 0111
10,11	101-	1010 1011

Wenn man nun gezielt die Doppel so streicht, daß eine ganze Zeile überflüssig wird, findet man das tatsächliche Optimum. In diesem Fall würde die zweite Zeile entfallen.

$$y = \neg x_4 \neg x_1 + \neg x_4 x_3 + x_4 \neg x_3 x_2$$

Das gleiche Beispiel kann mit Maxtermen geübt werden.

### 5.1.10 Binäre Entscheidungsdiagramme

Boolesche Ausdrücke können auch durch sogenannte geordnete binäre Entscheidungsdiagramme (OBDD Ordered Boolean Decision Diagram) dargestellt werden. Diese sind oft sehr kompakt und lassen sich algorithmisch effizient behandeln.

#### 5.1.10.1 OBDD

Ein OBDD ist ein gerichteter azyklischer Graph mit Wurzel, Zwischenknoten und zwei Endknoten (0-Knoten und 1-Knoten) ohne Ausgangskanten. Die Zwischenknoten sind mit Booleschen Variablen beschriftet. Von jedem Zwischenknoten gehen genau zwei Kanten aus (0-Kante und 1-Kante). Die Variablen sind linear geordnet, z.B.  $a < b < c < \dots$ , und tauchen in dieser Reihenfolge von der Wurzel beginnend im Graphen auf. D.h., jedem Zwischenknoten ist ein Variablenname zugeordnet, wobei gilt, daß für alle Pfade von der Wurzel des Graphen zu einem der beiden Endknoten die Variablen in der gleichen Reihenfolge auftreten. Es müssen aber nicht in jedem Pfad alle Variablennamen auftreten! (Ordnung).

OBDDs finden in vielen Bereichen der Informatik eine Anwendung. Hier soll nur ein kleines Beispiel erwähnt werden. Der Boolescher Ausdruck

$$Z = (\overline{abc} + de) \cdot f \cdot (\overline{g} + hi)$$

läßt sich wie folgt zerlegen:

$$Z1 = \overline{abc}$$

$$Z2 = de$$

$$Z3 = \overline{g}$$

$$Z4 = hi$$


$$Z5 = Z1 + Z2$$

$$Z6 = Z3 + Z4$$

$$Z = Z5 \cdot f \cdot Z6$$


Für Z1 bis Z4 lassen sich sofort OBDDs angeben. Eine Raute steht für den Test einer binären Variablen auf Wert 0 oder 1. Wenn dieser Test (die Entscheidung) ein 1 ergibt, wird längs des Pfeiles (1-Kante); wenn sich eine 0 ergibt, wird längs der Kante mit Kreis (0-Kante) zum

 nächsten Test gegangen. Um z.B. zu sehen, welchen Wert der durch den OBDD Z1 dargestellte Boolesche Ausdruck für die Variablenbelegung  $a = 1, b = 0$  und  $c = 1$  hat, durchlaufe man das erste Diagramm entsprechend. (0-Kante mit, 1-Kante ohne Kreis)



Teildiagramme werden wie folgt zusammen gesetzt (Bild 7.2 und 7.3):

 Eine ODER-Verknüpfung bedeutet anhängen am 0-Knoten; eine UND-Verknüpfung bedeutet anhängen am 1-Knoten. Damit ist im Prinzip beschrieben, wie man für einen Booleschen Ausdruck eine OBDD von vielen möglichen erhält. In der Literatur findet man geeignete Algorithmen dazu.




Besonders einfach wird die Komplementbildung eines Booleschen Ausdrucks dann, wenn dieser als OBDD vorliegt. Man vertausche einfach den 0- mit den 1-Knoten. Oft ist es günstig, spezielle OBDDs zu betrachten, die ROBDDs (Reduced Ordered Boolean Decision Diagram): Ein ROBDD ist ein OBDD, für den folgendes gilt:

- Es gibt keine zwei Knoten mit demselben Variablennamen, für die gilt, daß sie dieselben 0- und 1- Nachfolgeknoten haben (Reduziertheit 1).
- Bei keinem der Nicht-Endknoten ist der 0-Nachfolgeknoten identisch zu dem 1-Nachfolgeknoten (Reduziertheit 2).

Man erhält den ROBDD eines Booleschen Ausdrucks, indem man das Entscheidungsdiagramm, oder besser noch mit Hilfe des Entwicklungssatzes die Shannonsche Normalform aufstellt, die Endknoten identifiziert und dann die beiden folgenden Reduktionsschritte wiederholt anwendet:

- Von zwei Knoten mit demselben Variablennamen, für die gilt, daß sie dieselben 0- und 1- Nachfolgeknoten haben, entferne einen und lege dessen einlaufende Kanten an den anderen Knoten an.

 
- Wenn bei einem der Nicht-Endknoten der 0-Nachfolgeknoten identisch zu dem 1-Nachfolgeknoten ist, überbrücke ihn und entferne ihn dann.





Kombinatorische Schaltung (Schaltnetz, Gatterschaltung):

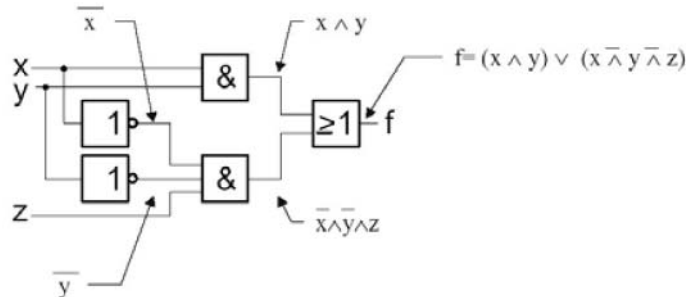- Ausgangswert =  $f$  (Eingangswerte)
- Enthält keine Speicherelemente
- Funktionsbeschreibung durch Funktionstabelle (Wahrheitstabelle, Wertetabelle) oder boolesche Algebra



x1	x2	x3	y = f(x1, x2, x3)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

Vorgehen:



1. Problemerkennung mittels Funktionstabelle (Wahrheitstabelle, Wertetabelle, Schaltbelegungstabelle - SBT)
2. Funktionsgleichungen aufstellen
3. Schaltungsvereinfachung (Minimierung) mit geeigneten Verfahren (KV-Tafel, Quine-McCluskey, rechnerunterstützt)
4. Schaltungsrealisierung, Bauteileauswahl

## 6 Dioden als logisches Element

Halbleiterdioden besitzen einen Ventil- oder Gleichrichtereffekt ihres pn-Überganges, d.h. ein Stromfluß von Anode zu Kathode ist näherungsweise ideal möglich, während ein Stromfluß umgekehrt näherungsweise versperrt bleibt. Symbol und Kennlinie siehe unten.



Aufbau (Prinzip):

  


$$I = I_0 \cdot \left( e^{\frac{U}{U_s}} - 1 \right)$$

$$I = I_F - I_S$$

$$U_{sGe} \approx 0,3V$$

$$U_{sSi} \approx 0,6V$$

 Ein stark vereinfachtes Ersatzbild aus Spannungsquelle, idealer Diode und Widerstand ergibt folgende Kennlinie:




**Kenndaten:**

- $U_F$  : Durchlaßspannung
- $U_R$  : Sperrspannung
- $U_S$  : Schwellenspannung
- $U_Z$  : Zenerspannung
- $I_F$  : Durchlaßstrom
- $I_S$  : Sperrstrom

In einem Bereich  $U > U_s$  ist die Diode durchlässig mit einem Widerstand  $R_D$ , Durchlaßbereich.

In einem Bereich  $U < U_s$  sperrt die Diode mit einem annähernd unendlichen Widerstand.

 Unter Ausnutzung dieser Eigenschaften ist eine folgende UND-Schaltung realisierbar:




Nur wenn an allen Eingängen  $E_i$  die Betriebsspannung anliegt oder die Eingänge offen sind, ist auch am Ausgang die Spannung hoch, 'High'=1 bei positiver Logik, es ergibt sich also eine logische UND-Schaltung.

Liegt auch nur an einem Eingang eine niedrige Spannung ( $\sim 0V$ ) an, so beträgt die unbelastete Ausgangsspannung  $U_s=0,6V$ , also näherungsweise 'Low'=0 bei positiver Logik.

Bei negativer Logik 'H' = 0, 'L' = 1 erhalten wir eine ODER-Schaltung.


				pos. Logik "UND"			neg. Logik "ODER"				
E <sub>1</sub>	E <sub>2</sub>	E <sub>3</sub>	A	E <sub>1</sub>	E <sub>2</sub>	E <sub>3</sub>	A	E <sub>1</sub>	E <sub>2</sub>	E <sub>3</sub>	A
L	L	L	L	0	0	0	0	1	1	1	1
L	L	H	L	0	0	1	0	1	1	0	1
L	H	L	L	0	1	0	0	1	0	1	1
L	H	H	L	0	1	1	0	1	0	0	1
H	L	L	L	1	0	0	0	0	1	1	1
H	L	H	L	1	0	1	0	0	1	0	1
H	H	L	L	1	1	0	0	0	0	1	1
H	H	H	H	1	1	1	1	0	0	0	0

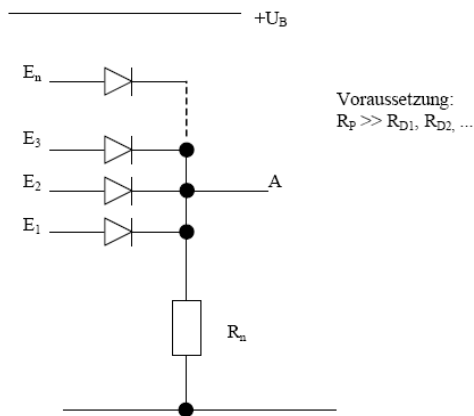Auch für positive Logik lässt sich mit Dioden eine ODER-Schaltung erzeugen:



Bereits ein Eingangssignal auf ‚H‘ reicht aus, um auch die Ausgangsspannung auf ‚H‘ zu bekommen.

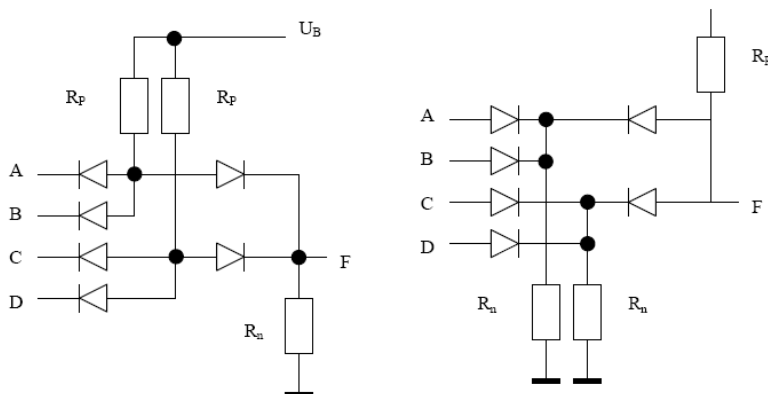Durch Kaskadierung lassen sich Schaltnetze konstruieren:




$$F = (AB) + (CD)$$

$$F = (A+B)(C+D)$$
 
### Negation


Für die Negation wird ein aktives Element benötigt, z.B. eine Inverterschaltung. Das nächste Bild zeigt einen npn-Transistor als Inverter.



Wird der Transistor am Eingang mit einer Spannung (High) größer als die Schwellspannung seiner BE-Diode angesteuert, so ,schaltet er durch' und wird niederohmig. Damit ergibt sich am Ausgang eine sehr kleine Spannung (Low).
 
## 7 Technologien integrierter Schaltkreise

Wie werden nun in praktischen Schaltungen die Logikpegel realisiert? Beschränken wir uns auf die binären Systeme, so müssen wir die logischen Zustände „wahr“ und „falsch“ darstellen. In der physikalischen Realisierung kann man dafür nicht feste elektrische Pegel verwenden, vielmehr muß man aus Toleranzgründen (Temperatur, Versorgungsspannung, Alterung, Last) Pegelbereiche angeben. Im allgemeinen lassen sich 3 Bereiche über der Betriebsspannung angeben.





Es gibt die beiden Logikbereiche I und II und dazwischen einen undefinierten, verbotenen Bereich. Der absolute Wert der Betriebsspannung und der Bereichsgrenzen hängt dabei von den verwendeten Technologien und den gewünschten Eigenschaften ab. So erlauben hohe Betriebsspannungen auch hohe Störfestigkeit, erfordern umgekehrt aber höheren Energiebedarf und verringern die möglichen Schaltgeschwindigkeiten. Übliche Spannungen im integrierten Bereich sind heute:

TTL, 5V  
 CMOS, 5-20V  
 BICMOS, 5V/3,3V  
 NMOS, 5V  
 ECL, -5,2V.
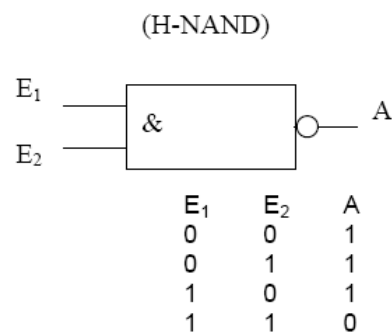 
### 7.1.1 TTL-Technik


Der ursprünglich am meisten verbreitete Standard war (und ist noch) die TTL Technik. Ein Multi-Emitter-Transistor stellt das logische Element (Inversbetrieb, Basisgrundschialtung) dar. Nur wenn beide Eingänge auf 'H' liegen, öffnet die Basis-Kollektor -Diode von T1 und steuert T2 durch. Am Ausgang erscheint dann 'L'.



Der Eingangsstrom einer solchen Schaltung wird durch  $I_{eL} = -U_B/R_B$  bzw.  $I_{eH} = U_B/2R_B$  bestimmt und ist damit recht hoch.


Wird das statische FanOut der Ausgangsschialtung durch Anschließen zu vieler Eingangsstufen überschritten, so kann der logische Pegel nicht mehr garantiert werden.

 Um das Ausgangsverhalten zu verbessern, hat man 'Totem-Pole'-Ausgänge designed:



 
## 7.1.2 Open Collector Ausgangsschaltungen

Will man externe Lasten, z.B. LEDs, Lampen oder Relais ansteuern, sind Open Collector Ausgangsschaltungen sinnvoll. Die Last kann hier gegen eine eigene positive Betriebsspannung in weiten Grenzen unabhängig von der Betriebsspannung des Logikbausteins betrieben werden.


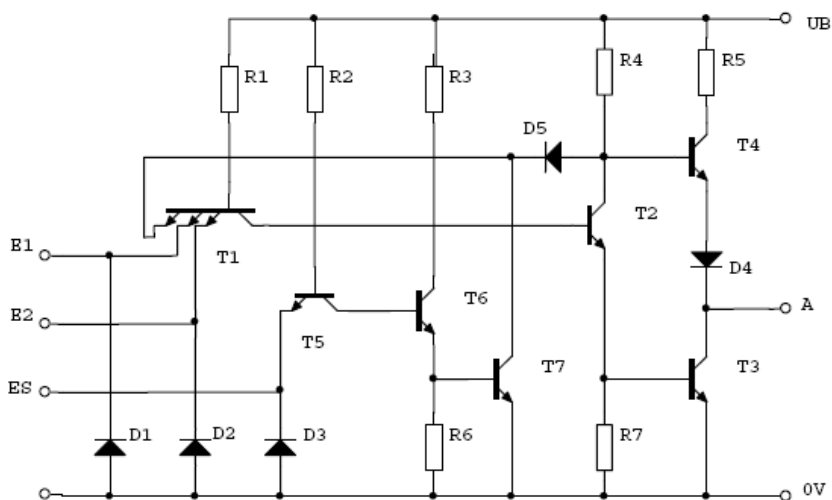
## 7.1.3 Tri-State Ausgangsschaltung

Ein Tri-State-Ausgang kann neben den logischen Pegeln auch den Zustand X='hochohmig' annehmen.



Mit dem Steuereingang Es können beide Ausgangstransistoren in den Sperrbereich gesteuert werden, so daß der Ausgang schwimmt. Die ist nützlich, wenn sich mehrere Schaltungen abwechselnd eine Schaltleitung teilen müssen, z.B. bei gemultiplexten Bussystemen.

Es gibt diverse Ableitungen der ursprünglichen DTL- oder TTL-Technologie.

S (Schottky)-, F (Fast)-, und AS (Advanced Schottky)-Varianten sind besonders schnell durch Verwendung von schnellen Schottky-Dioden, haben aber auch erhöhte Verlustleistungen.

Weiterhin gibt es neuere Schaltungen mit Schwerpunkt auf niedriger Verlustleistung als LS- (Low Power Schottky) und ALS (Advanced Low Power Schottky)-Typen.

### 7.1.4 C-MOS-Technologie


Die CMOS-Technik (Complementary Metal Oxide Semiconductor) verwendet MOS Feldeffekt-Transistoren.

FET-Transistoren in n-Kanal CMOS-Technologie schalten näherungsweise leistungslos mit sehr geringem Eingangsstrom, können also als ideale Schalter betrachtet werden.


Durch die Verschaltung eines n-Kanal und eines p-Kanal FET-Schalters entsteht ein Inverter, bei dem eingangspegelabhängig immer ein Schalter durchgeschaltet, der andere gesperrt ist.

Es fließt also nur im Moment des dynamischen Schaltens ein nennenswerter Strom. Auch die Ansteuerung über die verbundenen Gates geschieht wegen des hohen statischen Eingangswiderstandes nahezu verlustleistungslos. Die Betriebsspannung kann zwischen 5V und ca. 20 V gewählt werden, die logischen Schaltschwelle ist ungefähr bei der halben Betriebsspannung.


CMOS-Inverter:

 

 Der Aufbau eines NAND-Gatters ist einfach:




Ein entsprechendes NOR-Gatter:

 

In dieser Technologie müssen insbesondere die dynamischen FanOut Bedingungen beachtet werden, da die ausgangsseitige Impedanz für H- und L-Pegel unterschiedlich und lastabhängig sind.


Analogschalter (transmission gates)

 Mit nachfolgendem prinzipiell dargestellten Schalter kann ein Übergangswiderstand zwischen E und A sehr hochohmig oder sehr niederohmig gemacht werden. Die Schaltung ist gut geeignet für Schaltmatrizen und Multiplexer. Auch zur Realisierung von Tri-State-Ausgängen wird sie verwendet.


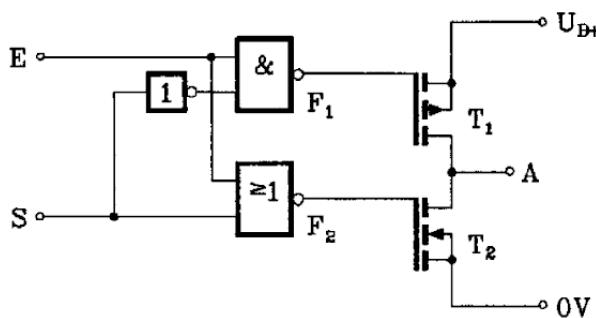
### CMOS mit Tri-State-Ausgängen

Durch interne Kombinatorik können auch beide Ausgangs-FETs abgeschaltet werden:



### Besonderheiten von CMOS-Schaltungen

#### 7.1.4.1 Dynamisches Verhalten

Im Moment des dynamischen Schaltens sind beide Ausgangstransistoren niederohmig, was einen hohen Querstrom verursacht. Dies erzeugt Lastspitzen auf der Stromversorgung, die sorgfältig dimensioniert werden muß. Der Versorgungsstrom bei CMOS-Schaltungen ist näherungsweise proportional zur Arbeitsfrequenz.

#### 7.1.4.2 Latch-up

Es kann in den internen Schichten eines CMOS-Elements zur Durchschaltung eines parasitären Thyristors kommen, der dann Betriebsspannung gegen Masse kurzschließt. Dies führt zur internen Zerstörung des Elementes. Deshalb:

Unbenutzte Eingänge müssen auf feste Spannungen gelegt werden.


Eingangsspannungen dürfen nicht größer als  $U_B$  werden, auch nicht beim Einschalten der Schaltung.

### 7.1.4.3 Empfindlichkeiten gegen statische Elektrizität

MOS-Schaltungen sind extrem hochohmig und entladen intern statische Ladungen nicht. Bereits bei statischer Aufladung  $>50V$  gibt es Zerstörungsgefahr. Besonders tückisch ist, daß unsachgemäße Handhabung zu Spätschäden führen kann, die erst in der fertig montierten und ausgelieferten Schaltung bemerkbar werden (Frühausfälle).

Zur Handhabung solcher Technologien sind MOS-Arbeitsplätze mit leitendem Bodenbelag, Kontrolle der Luftfeuchtigkeit, Anschluß der handhabenden Personen an Masse-Armbänder etc. erforderlich.

Schutzschaltungen von MOS-Schaltungen:

 


### 7.1.5 BICMOS-Technologie

BICMOS-Bausteine verwenden eine Kombination aus TTL-Ausgangsschaltung und CMOS-Eingangstechnik. Dies vereinigt hohe Arbeitsfrequenz mit robusten Ausgängen und ermöglicht weiterhin leichten Übergang zwischen Technologien und unterschiedlichen Betriebsspannungen. Die Schaltzeiten von BICMOS-Gattern liegen bei wenigen Nanosekunden.
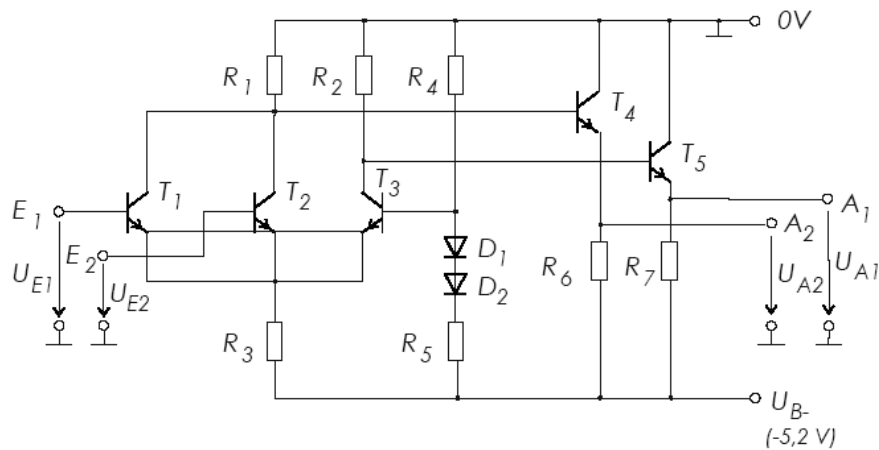
### 7.1.6 ECL-Technik

Will man den Sub-Nanosekunden Bereich erreichen, wird man ECL-Technik verwenden (Emitter coupled Logic). Durch Vermeidung von Sättigungszuständen der Transistoren lassen sich Schaltzeiten von einigen 100 Picosekunden erreichen. Allerdings sind Integrationsdichte niedrig und Leistungsverbrauch hoch. Man wird daher diese Technologie nur im ‚Front-end‘ (z.B. A/D-Wandler) einsetzen und nach Reduzierung der Datenrate auf andere Technologien übergehen.



Eine Tabelle der verschiedenen Eigenschaften der Technologien schließt dieses Kapitel.

Schaltkreisfamilie	$\frac{U_B}{V}$	$\frac{\overline{P_v}}{mW}$	$\frac{\overline{T_p}}{ns}$	$\frac{\overline{U_s}}{V}$	fan out	$\frac{\overline{f_{max}}}{MHz}$
DTL	5	15	25	0,7	8	10
DTLZ (LSL)	12 15	16 27	175 167	5 6,5	10 10	0,5-2 0,5-2
TTL-Standard	5	10	10	0,4	10	15
TTL-Low-Power	5	1	33	0,4	20	2,5
TTL-High-Power	5	22	6	0,4	10	35
TTL-Shottky	5	19	3	0,4	10	75
TTL-Low-Power-Shottky	5	2	9,5	0,4	20	25
TTL-Fast	5	5	2,25	0,4	20	100
ECL	-5,2	60	1	0,2	15	250
I <sup>2</sup> L	1-15	0,01-30	10-1000	0,3	5	5
PMOS	-12	6	100	3	20	2
NMOS	10	2	15	2	20	15
CMOS	5 10 15	} 10 <sup>-5</sup>	100	1,5	} 50	2
	50		3	5		
	40		4,5	7		
LOC MOS	5 10 15	} 10 <sup>-5</sup>	60	1,5	} 50	8
	30		3	16		
	20		4,5	24		
HCMOS	5	10 <sup>-5</sup>	10	1,5	50	50

Folgende Tabelle gibt einen Auszug über bekannte Bausteinfamilien wieder, die darauf folgende Tabelle empfiehlt für bestimmte Technologien Ersatzfamilien

74F	Fast Logic
ABT	Advanced BiCMOS Technology
AC	Advanced CMOS Logic
ACT	Advanced CMOS Logic
AHC	Advanced High-Speed CMOS
AHCT	Advanced High-Speed CMOS
ALB	Advanced Low-Voltage BiCMOS
ALS	Advanced Low-Power Schottky Logic
ALVC	Advanced Low-Voltage CMOS Technology
ALVT	Advanced Low-Voltage BiCMOS Technology
AS	Advanced Schottky Logic
AVC	Advanced Very-Low-Voltage CMOS Logic
BCT	BiCMOS Technology
CD4000	CMOS Logic
ECL	Emitter Coupled Logic
FCT	Fast CMOS Technology
HC	High-Speed CMOS Logic
HCT	High-Speed CMOS Logic
LS	Low-Power Schottky Logic
LV-A	Low-Voltage CMOS Technology
LVC	Low Voltage CMOS Technology
LVT	Low-Voltage BiCMOS Technology
S	Schottky Logic
TTL	Transistor-Transistor Logic


Verwendete Familie	Änderungsgrund	Neue Familie
AC/ACT	Wechsel nach 3.3V	LVC
AC/ACT	Geringere Rauschleistung	AHC/AHCT
ABT	Wechsel nach 3.3V	LVT
AHC/AHCT	Wechsel nach 3.3V	LV
ALS	Wechsel von Bipolar nach CMOS; Schneller	AHC
ALS	Wechsel nach 3.3V	LV
ALS	Schneller; Wechsel nach 3.3V	LVC
ALVC	Schneller	AVC
AS	Wechsel von Bipolar nach BiCMOS; Schneller	ABT
AS	Wechsel nach 3.3V	LVT
BCT	Schneller; geringerer Stromverbrauch	ABT
74F	Geringeres Rauschen; geringerer Stromverbrauch	ABT
74F	Wechsel nach 3.3V	LVT
FCT	Wechsel nach 3.3V	LVT
HC/HCT	Wechsel nach 3.3V	LV
HC/HCT	Schneller	AHC/AHCT
HC/HCT	Viel schneller; Wechsel nach 3.3V	LVC
LS	Wechsel von Bipolar nach CMOS; Schneller	AHC
LS	Schneller; Wechsel nach 3.3V	LV
LV	Schneller	LVC
LV	Viel schneller	ALVC
LVC	Schneller	ALVC
LVQ	Schneller	LVC
LVQ	Viel schneller	ALVC
S	Wechsel von Bipolar nach CMOS; Schneller	AHC
S	Wechsel nach 3.3V	LVT
TTL	Wechsel von Bipolar nach CMOS; Schneller	AHC
TTL	Wechsel nach 3.3V	LV
TTL	Schneller; Wechsel nach 3.3V	LVC

# 8 Kombinatorische Grundschaltungen, Schaltnetze
 
## 8.1 Multiplexer und Demultiplexer

Funktionsweise eines Multiplexers

Multiplexer dienen dazu, aus vielen Signalen eines für die Weiterverarbeitung auszuwählen. Anschaulich kann man sich die Funktion eines Multiplexers an einem Drehschalter verdeutlichen, der genau eine Eingangsleitung auf einen Ausgang schaltet:



In der Digitaltechnik möchte man die Auswahl, welches Eingangssignal auf den Ausgang Y geschaltet wird, mit digitalen Signalen  $S_i$  vornehmen. Somit erhält man eine boolesche Funktion, der als Parameter die Eingangs- und die Auswahlssignale (auch als Selektionssignale bezeichnet) übergeben werden. Typischerweise wird das Auswahlssignal S als binärer Signalvektor realisiert und der selektierte Eingang binär kodiert.

### 8.1.1 Ein 2:1 Multiplexer

Für einen 2:1 Multiplexer ergibt sich die nachfolgende Funktionstabelle:

S	X2	X1	Y
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

Man erkennt, daß im Fall  $S=0$  der Wert X1 und im Fall  $S=1$  der Wert X2 auf den Ausgang gegeben wird. Damit kann die Funktionstabelle auch verkürzt geschrieben werden:


S	Y
0	X1
1	X2

Dies bedeutet, daß im Fall  $S=0$  der Eingangswert von X1 auf dem Ausgang Y ausgegeben wird. Im Falle  $S=1$  erfolgt die Ausgabe von X2 auf Y.

### 8.1.2 Ein 8:1 Multiplexer


Mit der oben erläuterten verkürzten Schreibweise der Funktionstabelle kann beispielsweise auch ein 8:1-Multiplexer übersichtlich dargestellt werden:

S3	S2	S1	Y
0	0	0	X1
0	0	1	X2
0	1	0	X3
0	1	1	X4
1	0	0	X5
1	0	1	X6
1	1	0	X7
1	1	1	X8

 
 
### 8.1.3 DIN-Symbol

Ein Multiplexer kann nach der DIN 40900 Norm mit einem eigenen Symbol beschrieben werden. Nachfolgend ist ein Symbol für einen 4:1 Multiplexer gezeigt:



Die Steuereingänge S1 und S2 wählen aus, welcher der Eingänge X1, X2, X3 oder X4 auf den Ausgang Y geschaltet wird. Dazu muß aus den Steuereingängen ein Index berechnet werden. Die Bezeichnungen 0 und 1 der Steuereingänge geben eine Wertigkeit bei ihrer

Zusammenfassung zu einem Index an. In obigem Beispiel wird ein Indexbereich von 0 bis 3 spezifiziert, Steuereingang S1 hat die Wertigkeit 0 und S2 die Wertigkeit 1. Somit ergibt eine Ansteuerung von S2=1 und S1=0 den Index 2 und schaltet den mit 2 bezeichneten Eingang X3 auf den Ausgang Y.

Multiplexer sind geeignet, um boolesche Funktionen zu realisieren.


## 8.2 Realisierung boolescher Funktionen mit Multiplexern.

### 8.2.1 Realisierung von Funktionen mit N Eingängen durch $2^N:1$ Muxer

Am einfachsten ist die Realisierung einer Funktion mit N Eingangsvariablen durch einen  $2^N:1$  Multiplexer. Die Eingänge schaltet man an die Selektionseingänge, an die Dateneingänge schaltet man, je nach Vorgabe der Funktion, eine 0 oder 1.

Beispiel: Realisierung einer Funktion mit N=3 Eingängen mittels 8:1 Multiplexer. Gegeben ist die folgende boolesche Funktion:


X3	X2	X1	Y
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

 

Beispiel: Realisierung einer Funktion mit N=3 Eingängen mittels 4:1 Multiplexer. Gegeben ist die folgende boolesche Funktion:

X3	X2	X1	Y	
0	0	0	1	
0	0	1	1	Y=1
0	1	0	0	
0	1	1	1	Y=X1
1	0	0	0	
1	0	1	0	Y=0
1	1	0	1	
1	1	1	0	Y= $\neg$ X1

 Wählt man X2 und X3 als Steuereingänge, so kann man die Funktionstabelle direkt durch die folgende Multiplexerschaltung realisieren:




Beispiel: Realisierung einer Funktion aus 4 Eingangsvariablen mit einem 4:1 Multiplexer  
Gegeben sei die folgende Funktion aus 4 Eingangsvariablen:

X4	X3	X2	X1	Y
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

Will man diese Funktion direkt und vollständig mit einem Multiplexer realisieren, so benötigt man, wie im vorhergehenden Abschnitt gezeigt, einen 16:1 oder (wenn negierte Signale zur Verfügung stehen) einen 8:1 Multiplexer.

Im Beispiel soll die Funktion jedoch mit einem 4:1 Multiplexer realisiert werden.

 
Wählt man (willkürlich) die Eingangsvariablen X3 und X1 als Steuervariablen des Multiplexers, so kann man im KV-Diagramm für jede Kombination der Steuereingänge ein Unterdiagramm lokalisieren und als boolesche Funktion darstellen. In nachfolgendem KV-Diagramm sind die vier Unterdiagramme markiert und mit der zugehörigen Steuerkombination des Multiplexers gekennzeichnet.




Man erhält somit für jede Steuerkombination eine boolesche Funktion über den verbleibenden Variablen X2 und X4:

Steuerkombination X3,X1	Ausgangsfunktion
00	$Y = X4$
01	$Y = 1$
10	$Y = X4 \vee (\neg X2)$
11	$Y = (\neg X4) \wedge (\neg X2)$

 Damit ergibt sich die Schaltung der booleschen Funktion aus einer Kombination einfacher Minimalformen und einem Multiplexer.




 Die gefundene Lösung ist nicht optimal. Wählt man beispielsweise X4 und X3 als Ansteuersignale des Multiplexers, so erhält man vier triviale boolesche Funktionen über den verbleibenden Variablen X2 und X1 und eine Schaltung mit geringerem Aufwand.


 
### 8.2.2 Funktionsweise eines Demultiplexers

Ein Demultiplexer realisiert die umgekehrte Funktion des Multiplexers. Ein einzelner Eingang  $X$  wird auf einen von vielen Ausgängen geschaltet. Der in nachfolgender Abbildung dargestellte Drehschalter realisiert einen Demultiplexer.



Bei der digitalen Realisierung eines Demultiplexers wählt man den Ausgang  $Y_i$ , mit dem der Eingang  $X$  verbunden wird, durch Steuereingänge  $S_i$  aus. Mit einem Steuervektor  $S$  aus  $N$  Bits kann man einen Eingang mit einem von  $2^N$  Ausgängen verbinden.

### 8.2.3 Ein 1:4 Demultiplexer

Ein 1:4 Demultiplexer besitzt einen Eingang  $X$ , zwei Steuereingänge  $S_1, S_2$  und vier Ausgänge  $Y_1, Y_2, \dots, Y_4$ . Das bisher beschriebene Verhalten des Demultiplexers stellt sich in folgender Funktionstabelle dar:

$S_2$	$S_1$	$X$	$Y_1$	$Y_2$	$Y_3$	$Y_4$
0	0	0	0	*	*	*
0	0	1	1	*	*	*
0	1	0	*	0	*	*
0	1	1	*	1	*	*
1	0	0	*	*	0	*
1	0	1	*	*	1	*
1	1	0	*	*	*	0
1	1	1	*	*	*	1

Diese Tabelle lässt sich verkürzt schreiben, wenn jeder Ausgang  $Y_i$  als Funktion von  $X$  dargestellt wird. Weiterhin möchte man üblicherweise, daß ein Ausgang einen konstanten Wert (0 oder auch 1) ausgibt, wenn der Ausgang nicht selektiert ist. In nachfolgender Tabelle

wird für einen nicht selektierten Eingang der Wert 0 angenommen. Dann erhält die Tabelle die folgende Form:

S2	S1	Y1	Y2	Y3	Y4
0	0	X	0	0	0
0	1	0	X	0	0
1	0	0	0	X	0
1	1	0	0	0	X

Damit erhält man die folgenden Gleichungen zur Beschreibung eines 1:4 Demultiplexers:


$$Y1 = X \wedge (\neg S2) \wedge (\neg S1)$$

$$Y2 = X \wedge (\neg S2) \wedge S1$$

$$Y3 = X \wedge S2 \wedge (\neg S1)$$


$$Y4 = X \wedge S2 \wedge S1$$

Die zugehörige Schaltung ergibt sich zu:

 
 
### 8.2.4 DIN-Symbol

Ein Demultiplexer wird nach der DIN 40900 Norm mit einem eigenen Symbol beschrieben. Nachfolgend ist ein Symbol für einen 1:4 Demultiplexer gezeigt:



Blockschaltbild


### 8.2.5 Realisierung boolescher Funktionen mit Demultiplexern

Legt man bei einem Demultiplexer den Eingang X auf den Wert 1, liefert jeder Ausgang eine Minterm-Funktion  $m_i$  der Steuereingänge. Disjunktive Verknüpfung der gewünschten Minterme liefert die vorgegebene Funktion. Mit einem  $1:2^N$  Demultiplexer und einem maximal N Bit breiten ODER-Gatter kann man somit alle gewünschten Funktionen aus N Eingangsvariablen realisieren.

Beispiel: Realisierung einer vorgegebenen Funktion aus 3 Eingängen mit einem 1:2<sup>3</sup>Demultiplexer

X3	X2	X1	Y
0	0	0	0
0	0	1	1 $m_1$
0	1	0	0
0	1	1	1 $m_3$
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	1 $m_6$
1	1	1	0

 Die Demultiplexer-Schaltung liefert direkt alle Minterme  $m_i$  aus drei Eingangsvariablen. Verbindet man die für die Funktion benötigten Minterme  $m_1$ ,  $m_3$  und  $m_6$  mit dem nachfolgenden ODER-Gatter, erhält man eine Schaltungsrealisierung der vorgegebenen Funktion:



## 8.3 Code-Umsetzer

### 8.3.1 Prioritäts-Encoder

In Rechterschaltungen werden häufig Ereignisse auf einzelnen Leitungen signalisiert, somit können Ereignisse parallel auftreten. Ein Rechner kann jedoch Ereignisse nur sequentiell nacheinander bearbeiten. Somit ist es notwendig, aus mehreren aktiven Signalen das Ereignis höchster Priorität zu detektieren und dem Rechner mitzuteilen, so daß dieser darauf reagieren kann. Prioritäts-Encoder dienen diesem Zweck. Ein Prioritäts-Encoder detektiert, ob mindestens eine seiner Eingangsleitungen aktiviert ist, und ermittelt den Index der am höchsten priorisierten, aktivierten Leitung.


Beispiel: Ein Prioritäts-Encoder für 4 Eingangsleitungen, bei denen Eingang X1 die höchste Priorität besitzt, läßt sich durch folgende Wahrheitstabelle spezifizieren:

X4	X3	X2	X1	Y3	Y2	Y1
0	0	0	0	0	*	*
0	0	0	1	1	0	0
0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	1	1	0	0
0	1	0	0	1	1	0
0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	1	1
1	0	0	1	1	0	0
1	0	1	0	1	0	1
1	0	1	1	1	0	0
1	1	0	0	1	1	0
1	1	0	1	1	0	0
1	1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	1	0	0

Der Ausgang Y3 nimmt dann den Wert 1 an, wenn zumindest einer der Eingänge den Wert 1 besitzt. Die Ausgänge Y2 und Y1 liefern den binärkodierte Index des niedrigsten aktiven Eingangs. Wenn Y3=0 gilt, sind die Werte von Y2 und Y1 beliebig. Die Ermittlung der Gleichung von Y3 ist einfach:

$$Y3 = X1 \vee X2 \vee X3 \vee X4$$

 Zur Ermittlung von Y1 und Y2 werden die zugehörigen KV-Diagramme aufgestellt:




Die detektierten Primimplikanten führen zu den folgenden Minimalformen für Y1 und Y2:

$$Y1 = ((\neg X1) \wedge X2) \vee ((\neg X1) \wedge (\neg X3))$$

$$Y2 = ((\neg X1) \wedge (\neg X2))$$

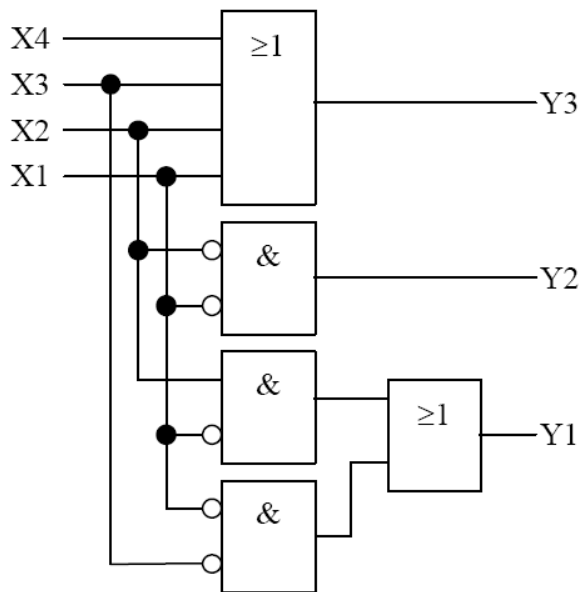Somit erhält man die folgende Schaltung für den beschriebenen Prioritäts-Encoder:



### 8.3.2 Beispiel: 1-aus-10-Dekoder

Aufgabe: Dekodierung und Anzeige von BCD-Zahlen  
 Eine von 10 Lampen, die mit den Ziffern 0 – 9 beschriftet sind, soll mit einer BCD-Zahl angesprochen werden, d.h. die entsprechende Lampe soll eingeschaltet werden.



Vorgehen:

1. Funktionstabelle aufstellen
2. Disjunktive Normalform für die Ausgänge aufstellen (auch für Don't Care)
3. Minimierung der Funktion (z.B. KV-Diagramm)
4. Lösung aufschreiben
5. Schaltung erstellen (und Bauteilwahl)

BCD	Eingänge				Ausgänge									
	D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
4	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
5	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
7	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
9	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
10	1	0	1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11	1	0	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12	1	1	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13	1	1	0	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14	1	1	1	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15	1	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

$$a = A' B' C' D'$$

$$b = A B' C' D'$$

$$d = A B C'$$

$$e = A' B' C$$

$$f = A B' C$$

$$g = A' B C$$


$$h = A B C$$

$$i = A' D$$


$$j = A D$$

### 8.3.3 Beispiel: BCD zu 7-Segment-Dekoder

7-Segment-Anzeige:

 

Blockdiagramm:


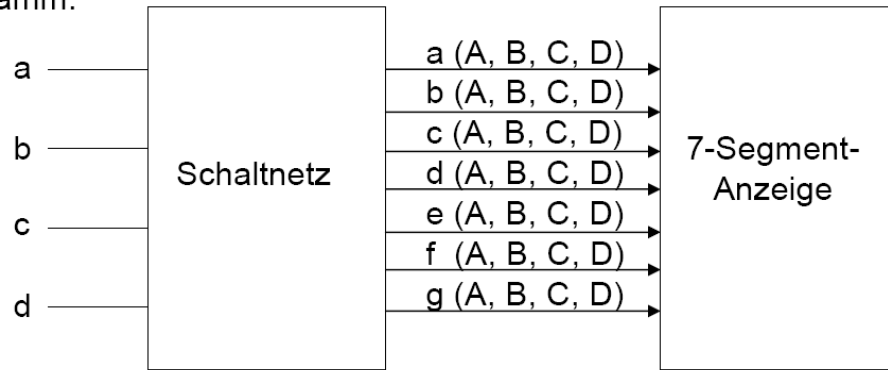


Funktionstabelle:

BCD-Code (Eingangsvariable)				7-Segment-Code (Ausgangsvariable)						
D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1
1	0	1	0	X	X	X	X	X	X	X
1	0	1	1	X	X	X	X	X	X	X
1	1	0	0	X	X	X	X	X	X	X
1	1	0	1	X	X	X	X	X	X	X
1	1	1	0	X	X	X	X	X	X	X
1	1	1	1	X	X	X	X	X	X	X

} Pseudo-tetraden (Don't care)

Bauelemente:

 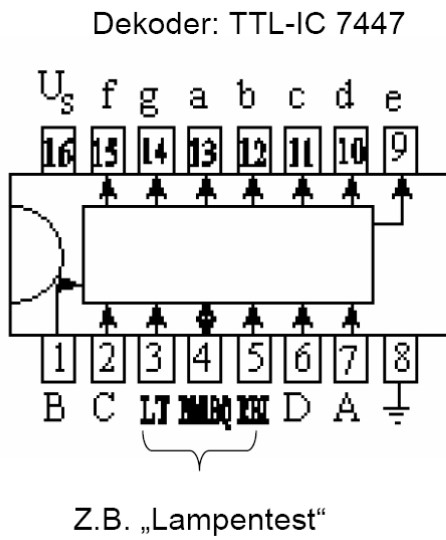

## 8.4 Rechenwerke

### 8.4.1 Beispiel: Addition

Aufgabe: Zwei Dualzahlen addieren

Beispiel: 1011

+1111

111 (Übertrag)


11010

Lösungsschritte:

Halbaddierer: Zwei einstellige Dualzahlen addieren; Ergebnis ist SummenBit und ÜbertragsBit (Carry-Bit)

Summe = BitA **xor** BitB

Übertrag = BitA **and** BitB

 

Blockschaltbild HA

Volladdierer: Zwei einstellige Dualzahlen und eingehendes ÜbertragsBit addieren; Ergebnis ist SummenBit und (ausgehendes) ÜbertragsBit

Addierwerk: Zwei mehrstellige Dualzahlen addieren

(Kombination von Volladdierern)

### 8.4.2 Beispiel: Halbaddierer

Aufgabe:

Addiert zwei einstellige Dualzahlen

Erzeugt als Ergebnis ein

SummenBit (S)

ÜbertragsBit bzw. Carry-Bit (C)

a	b	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1


DNF:  $S = ab' + a'b$

$C = ab$

-> Keine Vereinfachung mit KV-Diagramm möglich


a	b	S
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

a	b	C
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

 

Vereinfachung mit XOR (Antivalenz):

$$S = ab' + a'b = a \oplus b$$

 

### 8.4.3 Beispiel: Volladdierer

Aufgabe:

- Addiert zwei einstellige Dualzahlen mit eingehendem ÜbertragsBit (c = Carry in), d.h. es sind drei Bit zu addieren
- Erzeugt als Ergebnis ein
  - SummenBit (S)
  - ÜbertragsBit bzw. Carry-Bit (C)

Funktionstabelle:

a	b	c	S	C
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1


Betrachtungen für das SummenBit S:

DNF:  $S = a'b'c + a'bc' + ab'c + abc$

KV-Diagramm:

->keine Vereinfachung möglich (ebenso mit dem Verfahren nach Quine McCluskey

ab	00	01	11	10
c				
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

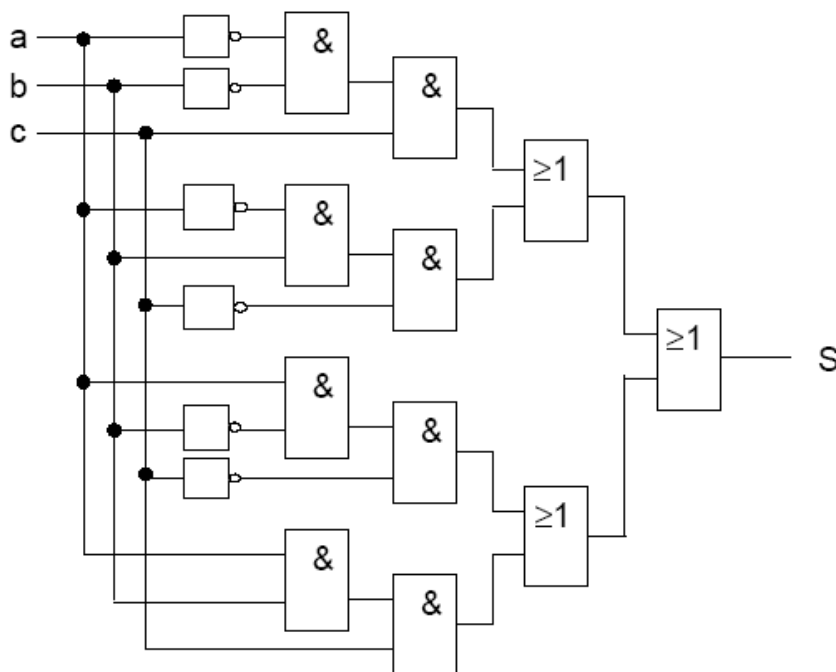

Algebraische Vereinfachung:

Ziel: Nur XOR – Gatter verwenden

$$S = a'b'c + a'bc' + ab'c + abc$$

$$= a'(b'c + bc') + a(b'c' + bc)$$

mit  $x'y + xy' = x \oplus y$  (XOR, Antivalenz)

und  $x'y' + xy = (x \oplus y)' = x \odot y$  (XNOR, Äquivalenz)

wird


$$S = a' (b \oplus c) + a (b \oplus c)'$$

$$= a \oplus (b \oplus c)$$

$$S = a \oplus b \oplus c$$

x	y	XOR	XNOR
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

Schaltung für das SummenBit:

 


Betrachtungen für das Carry-Bit C:


$$C = ab'c + ab + a'bc$$

$$= c (ab' + a'b) + ab$$


$$C = c (a \oplus b) + ab$$

 

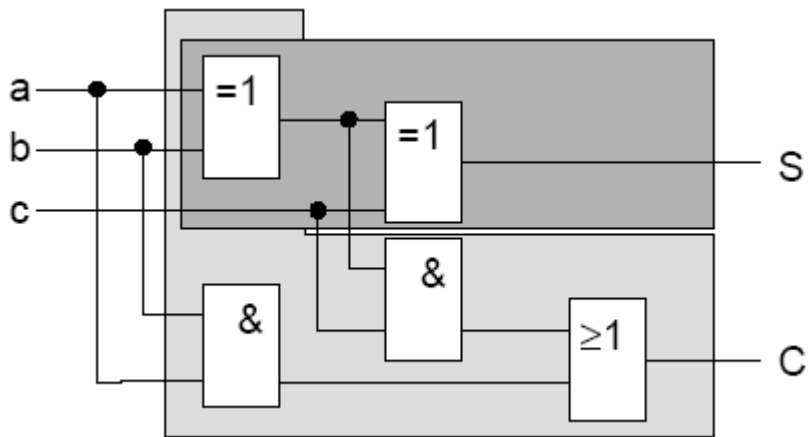
Zusammenbau der Schaltungen für SummenBit und Carry-Bit:




#### 8.4.4 Vergleich mit Halbaddierer:

 

 Der Volladdierer ist aus zwei Halbaddierern und einem ODER-Gatter aufgebaut. Andere Darstellung:



Paralleladdierwerk (Ripple Adder):

 

Vorteil:

- Einfache Schaltung
- Modularer Aufbau (Volladdierer an Stelle 0 erlaubt Kaskadierung – das Carry-in kann dann aber 0 oder 1 sein)
- Theoretisch beliebig ausbaubar

Nachteil: Langsam, da sich die Ausführungszeiten der einzelnen Volladdierer summieren

Lösung: Carry-Look-Ahead-Addierwerk (schneller, aber aufwendiger)

Prinzip:

- Zusammenfassung von z.B. acht Volladdierern zu einem Addierwerk
- Carry-Bit wird dem darüber liegenden Addierwerk zur Verfügung gestellt, bevor die Addition vollständig ausgeführt ist

Für das Carry-Bit des Volladdierers war:

$$C = ab + c \quad (a \oplus b)$$

Mit  $ab = G =$  „carry generate“-Signal

(wenn a,b beide 1 sind, wird ungeachtet des Carry-in ein Carry-out erzeugt)

und  $a \oplus b = P =$  „carry propagate“-Signal

kann man verallgemeinert schreiben

$$C_{i+1} = G_i + P_i C_i$$

und sukzessive entwickeln


$$C_1 = G_0 + P_0 C_0$$

$$C_2 = G_1 + P_1 C_1 = G_1 + P_1 (G_0 + P_0 C_0) = G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0$$

$$C_3 = G_2 + P_2 C_2 = G_2 + P_2 (G_1 + P_1 G_0 + P_1 P_0 C_0)$$

$$= G_2 + P_2 G_1 + P_2 P_1 G_0 + P_2 P_1 P_0 C_0$$

usw.

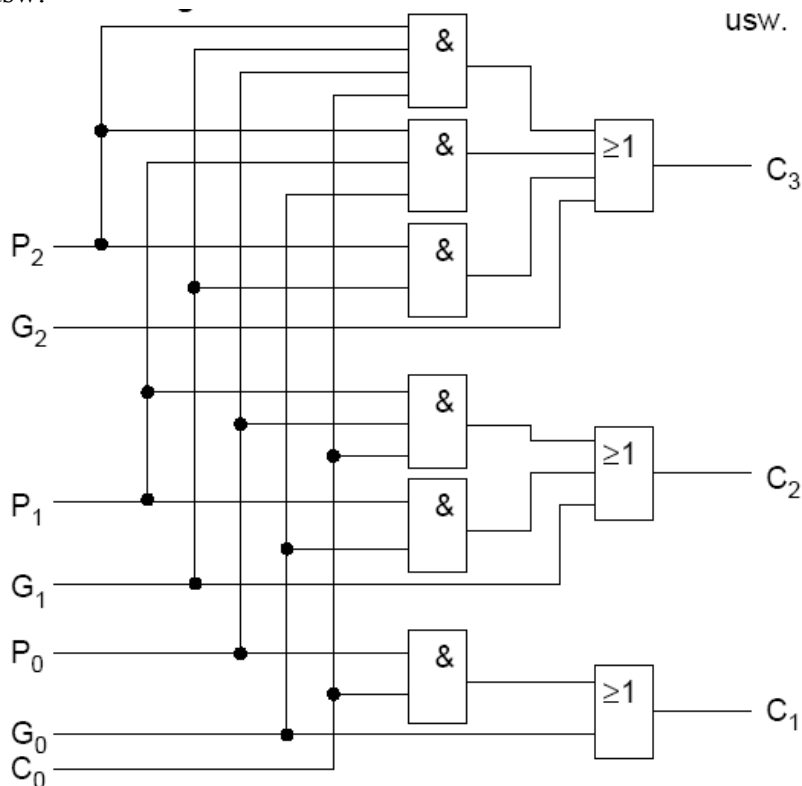

Vorteil:

- Hohe Beschleunigung des Addierers

Nachteile:

- Aufwand nimmt mit zunehmenden Addierstufen sehr stark zu (vergl. Sukzessive Entw.)

- Teuer, z.B. für 32 oder 64 Bit Addierer

### 8.4.5 Beispiel: Quadrierer für 2-stellige Dualzahl

Eingänge:  $a_0, a_1$

Ausgänge:  $b_0, b_1, b_2, b_3$

Funktionstabelle:

$a_1$	$a_0$	$b_3$	$b_2$	$b_1$	$b_0$
0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	1

Gleichungen für die Ausgänge:

$$b_0 = a_1' a_0 + a_1 a_0 = a_0$$

$$b_1 = 0$$

$$b_2 = a_1 a_0'$$

$$b_3 = a_1 a_0$$

### 8.4.6 Beispiel: Komparator

Vergleicher: Vergleicht zwei Eingangswerte

Ergebnis:

a) = („gleich“)

b) > („größer“)


c) < („kleiner“)

Einfache binäre Vergleichsschaltungen:


$$a = b : y = a'b' + ab = a \odot b = (a \oplus b)'$$

$$a > b : y = ab'$$

$$a < b : y = a'b$$

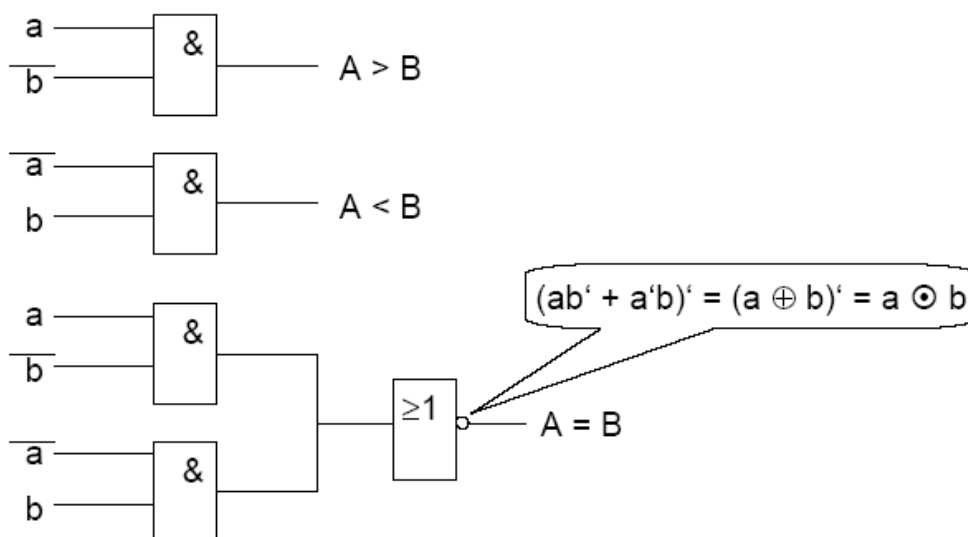

Schaltungsrealisierung:

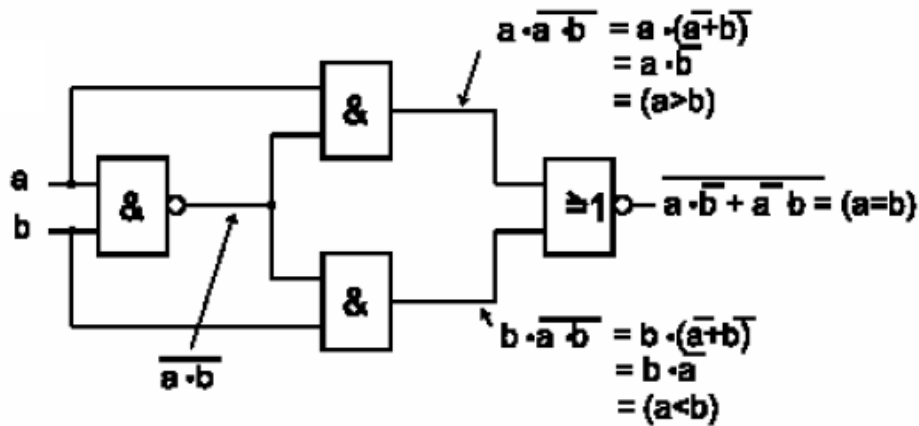


## 8.5 Logische Operationswerke

Neben der Arithmetik werden in Hochsprachen logische Operationen und Schiebeoperationen als Operatoren spezifiziert. Somit müssen diese Operationen in einem Rechner durch ein Rechenwerk direkt oder indirekt zur Verfügung gestellt werden. Der Abschnitt zeigt Rechenwerke für bitweise logische Operationen und für Schiebeoperationen, wie sie in Rechnern benötigt werden, um beispielsweise die entsprechenden Operatoren von C oder C++ zu realisieren.
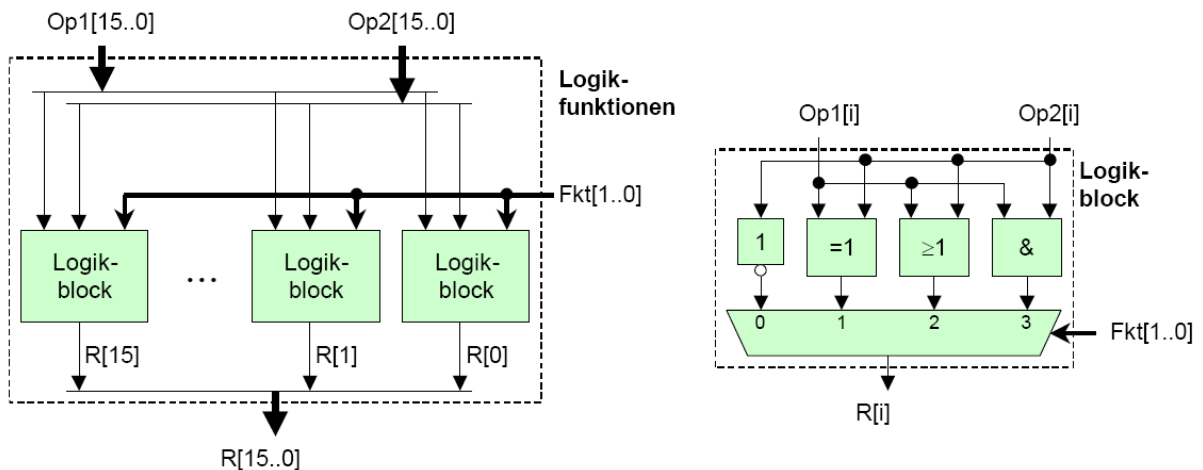
### 8.5.1 Bitweise logische Verknüpfungen

Die wichtigsten bitweisen logischen Operationen sind die Negation, UND-Verknüpfung, ODER-Verknüpfung und die EXKLUSIV-ODER-Verknüpfung. Die Funktionen lassen sich in einer Logikeinheit zusammenfassen, wie dies in folgender Abbildung dargestellt ist.




In der gezeigten Realisierung werden die zwei Operanden  $OP1$  und  $OP2$  bitweise miteinander verknüpft. Die Verknüpfung zweier Einzelbits ist in der Abbildung in einem Logikblock zusammengefasst, dessen Innenschaltung auf der rechten Seite der Abbildung im Detail gezeigt ist. Die Verknüpfung erfolgt parallel mit allen vier Logikfunktionen. Das gewünschte Ergebnis der Funktion wird mit einem nachgeschalteten Multiplexer ausgewählt.
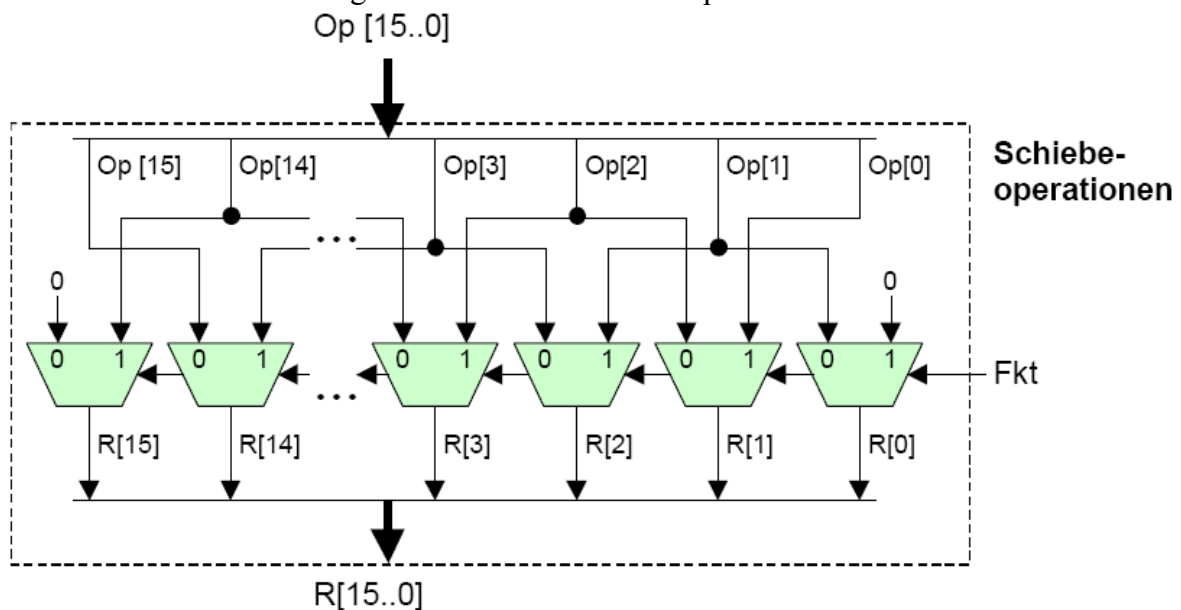
### 8.5.2 Schiebeoperationen

Bei der Realisierung von Schiebeoperationen in einem Rechner muss entschieden werden, ob per Hardware beliebige Schiebeoperationen in einem Schritt, oder nur die Verschiebung um ein Bit pro Schritt durchgeführt werden kann.

Die erste Lösung führt zu einem „Barrel-Shifter“. Der Entwurf einer zugehörigen Architektur wird dem Leser als Übung überlassen. Im zweiten Fall müssen mehrfache Schiebeoperationen durch mehrfache Anwendung einzelner Schiebeschritte per Software realisiert werden.



Rechenwerk zum Rechts- und Linksschieben eines Operanden